

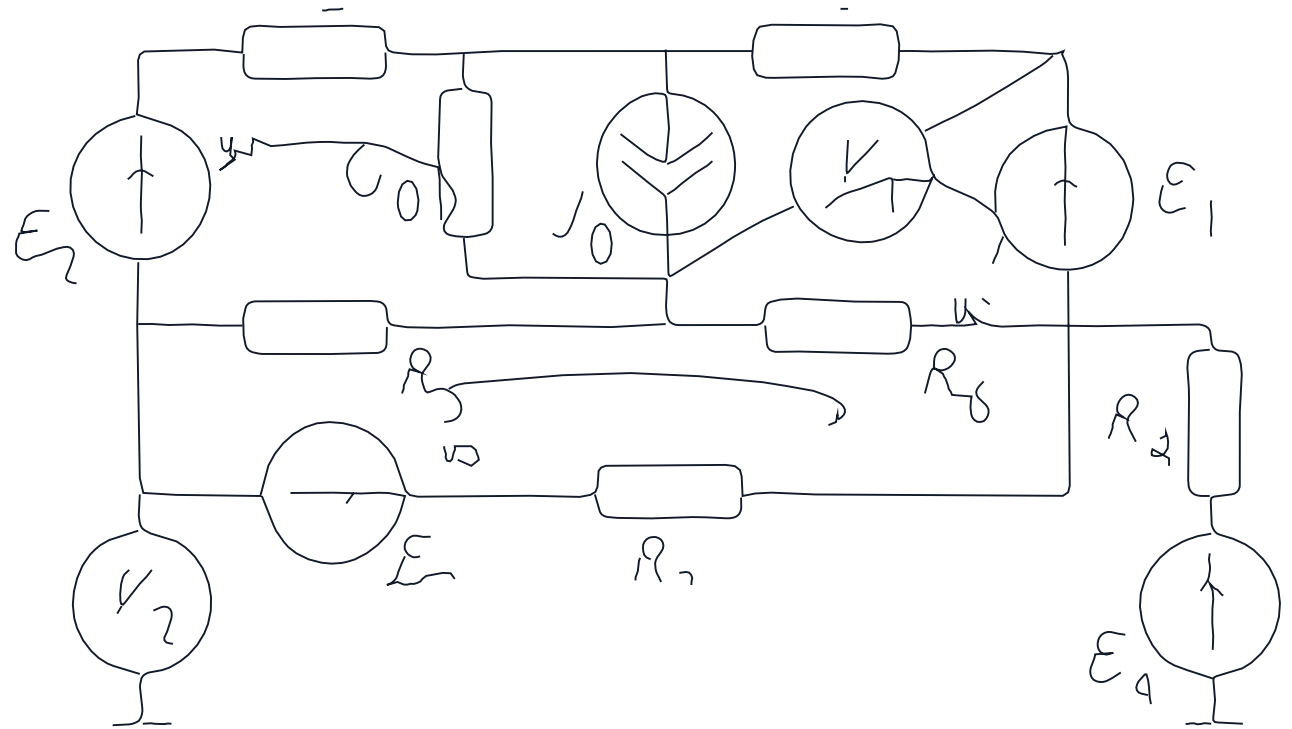


Рисунок 1.10- Схема для контурного представления

Уравнения для нахождения контурных токов составим по схеме и получим

$$\Delta I_k = 0$$

$$34 I_1 - 5 I_2 + 9 I_3 = 0$$

$$-5 I_1 + 21 I_2 + 6 I_3 = 120$$

$$9 I_1 + 6 I_2 + 30 I_3 = 150$$

После подстановки получаем значения контурных токов

$$I_1 = -29032 \text{ A}, I_2 = 35484 \text{ A}, I_3 = 5160 \text{ A}$$

Проверим восстановленные токи ветвей

$$\Delta I_k = 0$$