

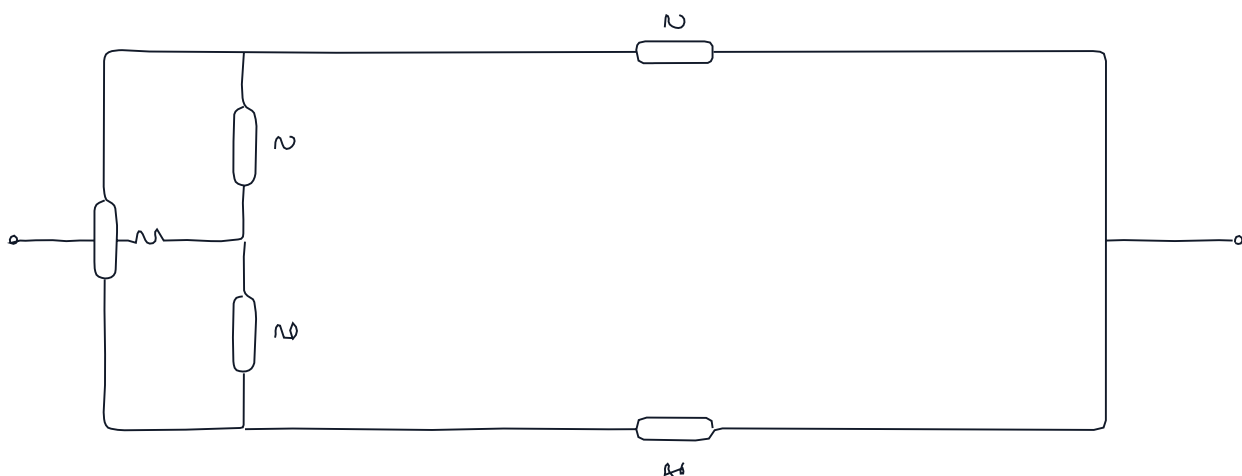


Рисунок 1.14 Схема при подаваемых независимых источниках

2) Найдем эквивалентное сопротивление

$$R_{eq} = \frac{U_{oc}}{I_{sc}} = \frac{10}{11} = 9.226 \Omega$$

$$G_{eq} = \frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{9.226} = 0.108393 S$$

После преобразования получаем расчетную схему для определения тока нагрузки

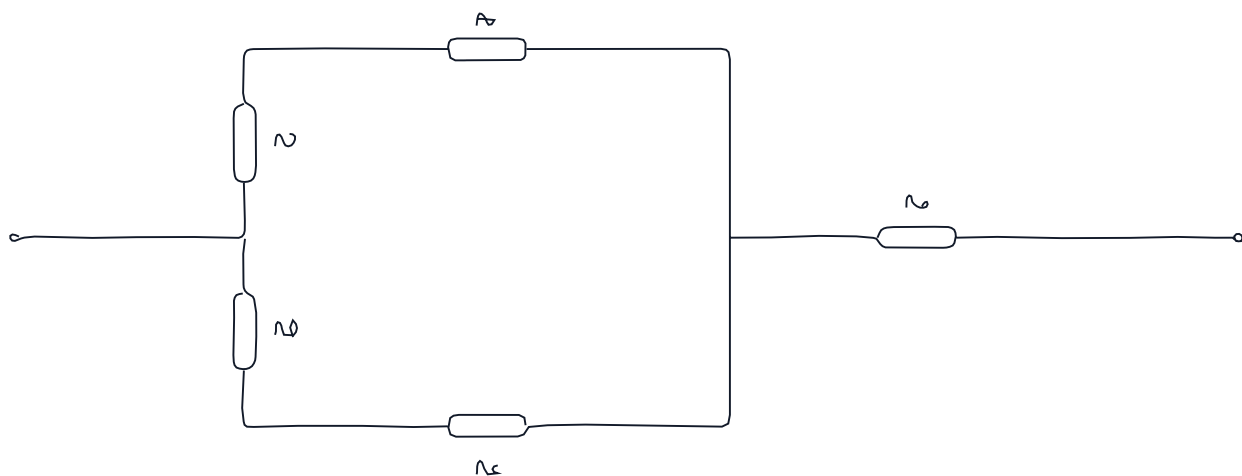


Рисунок 1.15 Преобразованная расчетная схема

3) Найдем ток I_1 по схеме эквивалентного источника тока

$$I_{eq} = \frac{U_{oc}}{R_{eq}} = \frac{10}{9.226} = 1.08393 A$$

$$G_{eq} = \frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{9.226} = 0.108393 S$$

$$I = I_{eq} \frac{G_{eq}}{G_{eq} + G_{load}} = 1.08393 \frac{0.108393}{0.108393 + 0.108393} = 0.541965 A$$