

в) Рассчитать значение тока в цепи указанной преобразователем

Методом эквивалентного источника ЭДС

Напряжение холостого хода и эквивалентное сопротивление определяют параметры эквивалентного источника ЭДС

1) Используем найденные ранее напряжение холостого хода и эквивалентное сопротивление

$$U_{xx} = \varphi_{nI}^{(xx)} - \varphi_{nD}^{(xx)} = 17\,389 - 150 = -132\,611 \text{ В}$$

$$I_{load} = \frac{U_{xx}}{R_{eq} + R_1} = \frac{-132\,611}{9\,286 + 6} = -8\,71 \text{ А}$$