

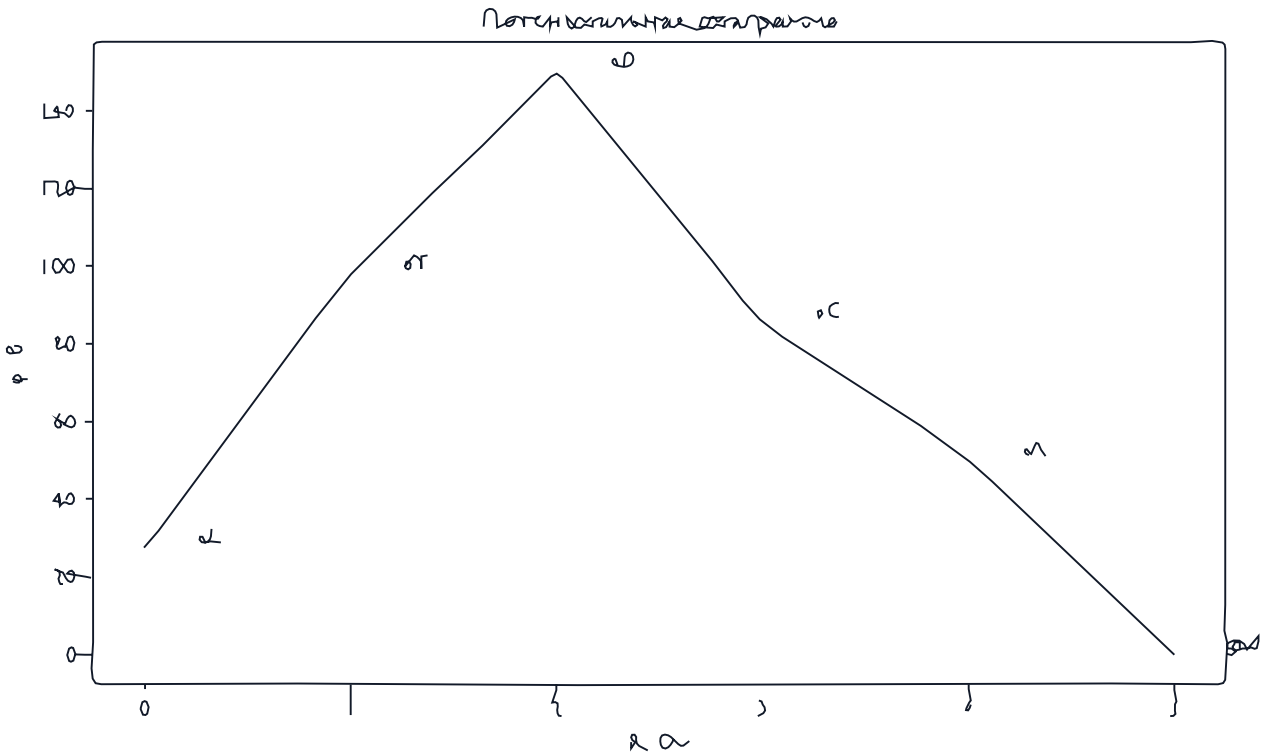


Рисунок 1.2 Потенциальная диаграмма

7. Рассчитать значение тока в цепи указанной преобразователем.

Методом эквивалентного источника тока

Расчетная схема с размыкнутой ветвью нагрузки показана на рис 1.3

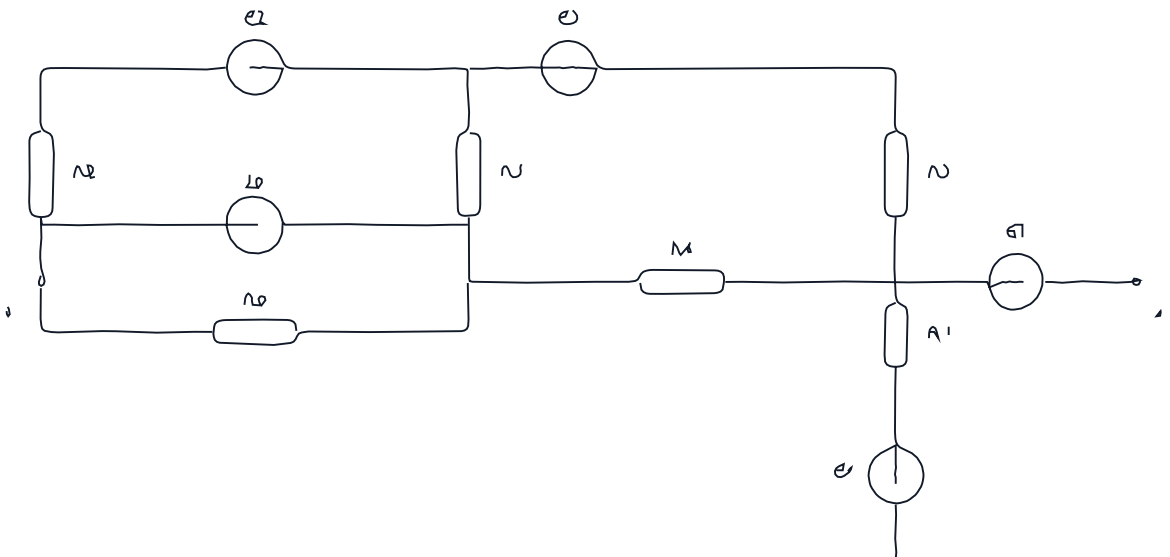


Рисунок 1.3 - Расчетная схема с размыкнутой ветвью нагрузки

1) Найдите напряжение холостого хода U_{xx}

$$U_{xx} = U_{L1}^{(xx)} - U_{L10}^{(xx)} = 173,8 - 50 = 123,8 \text{ В}$$

Определим эквивалентное сопротивление схемы относительно ветви нагрузки при подавлении независимых источников