

$$U_{\text{нх}} = U_{L_{\text{нх}}} - U_{R_{\text{нх}}} = 296,509 - 243,396 = 46,887 \text{ V}$$

Определить эквивалентное структурное схематическое ветви нагрузки при подаваемых независимых источниках

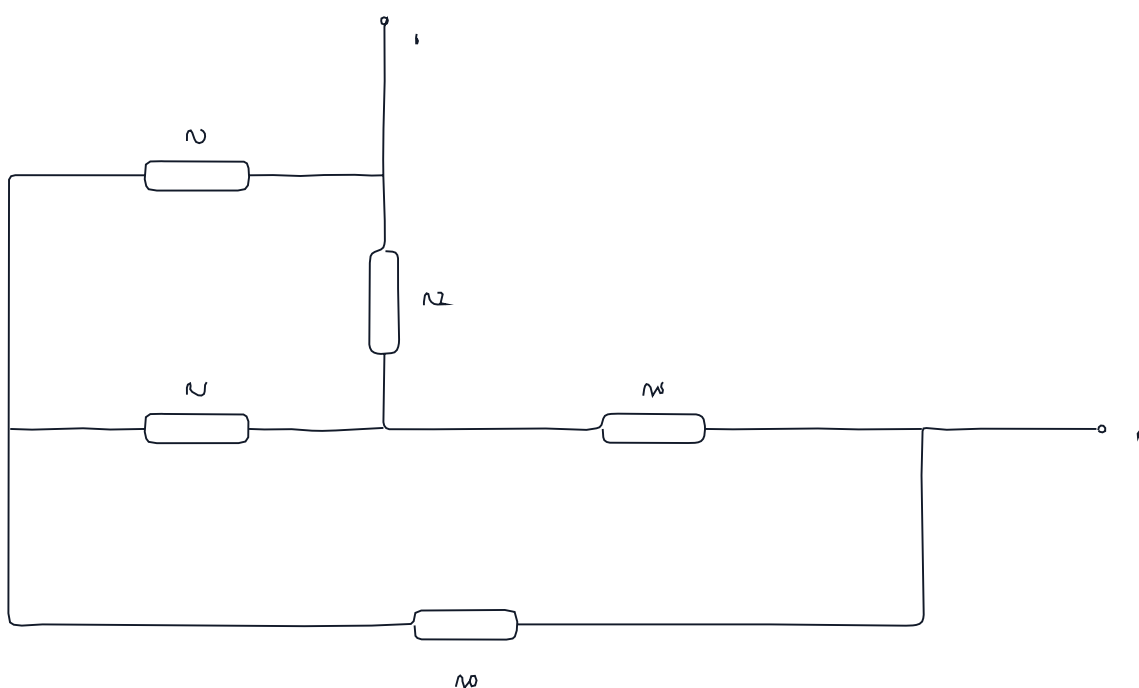


Рисунок 14 Схема при подаваемых независимых источниках

2) Найдем эквивалентное структурное схематическое

$$R_{\text{эк}} = \frac{U_{\text{нх}}}{I_{\text{нх}}} = \frac{46,887}{5,4} = 8,683 \Omega$$

$$G_{\text{эк}} = \frac{1}{R_{\text{эк}}} = \frac{1}{8,683} = 0,1151 \text{ S}$$

После преобразования получаем расчетную схему для определения тока нагрузки