

Задатка №1

Рацион нежирного мяса

Целью работы является расчет электрической цепи постоянного тока. Схема цепи по составному методу приведена на рис. 11

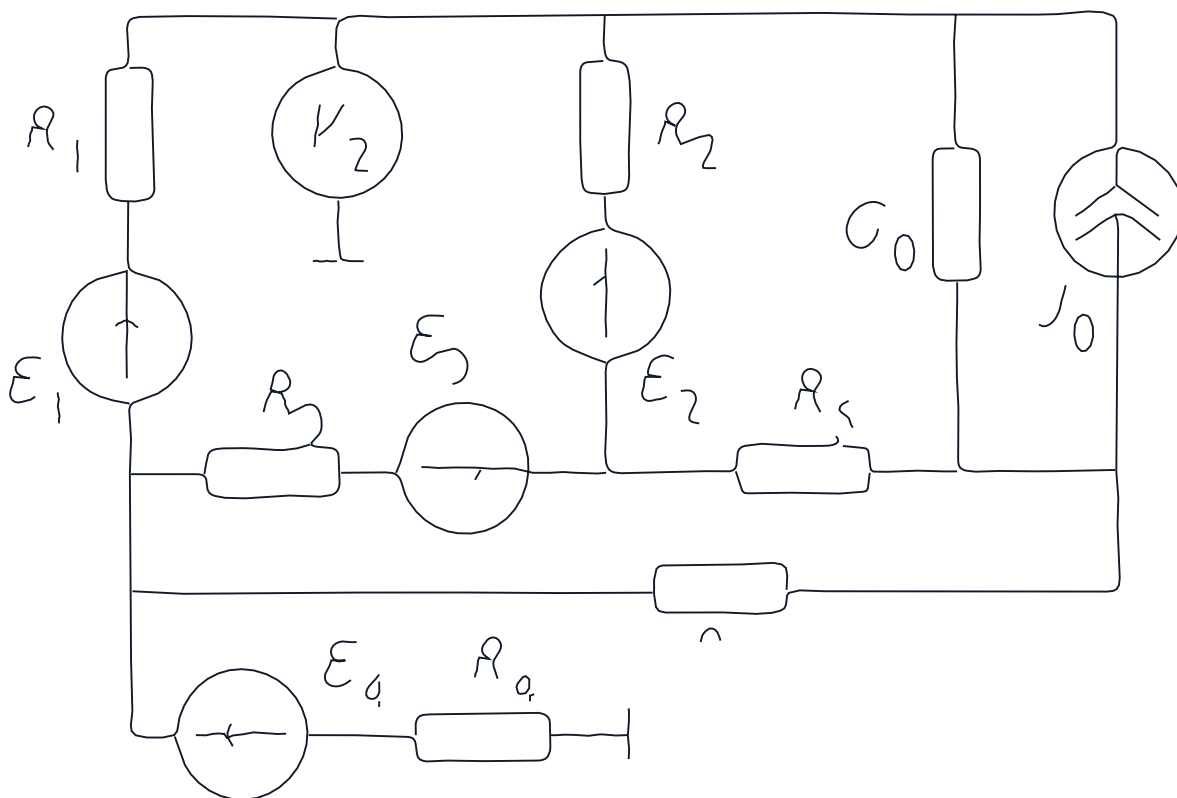


Рисунок 1.2 Схема электрической цепи

Условия даны в таблице 11

Таблица 11

Batu area	R5										
J0	B1	B2	B3	B4	G0	R1	R2	R3	R4	R5	R6
A	V	V	V	V	S	Okasa	Okasa	Okasa	Okasa	Okasa	Okasa
12	150	150	140	140	0.4	20	15	10	8	6	8

Предусматривается

1. Характеристика графа цены деревьев и дополнения. Количество деревьев и дополнений должно быть не менее количества узлов, уменьшенного на единицу. Составить топологические матрицы цены.
2. Рассчитать ток во всех ветвях на каждом узле потенциалов.
3. Рассчитать токи во всех ветвях первого контура токов, сравнить с результатами расчета $\Pi \Pi \Pi$.
4. Рассчитать показания вольтметров.
5. Проверить баланс мощностей.
6. Рассчитать значения потенциалов точек соединенных элементов внешнего контура цены построить потенциалную диаграмму. Визуально отметить токи элементов.
7. Рассчитать значение тока в цепи главной цепи методом эквивалентного источника тока.