

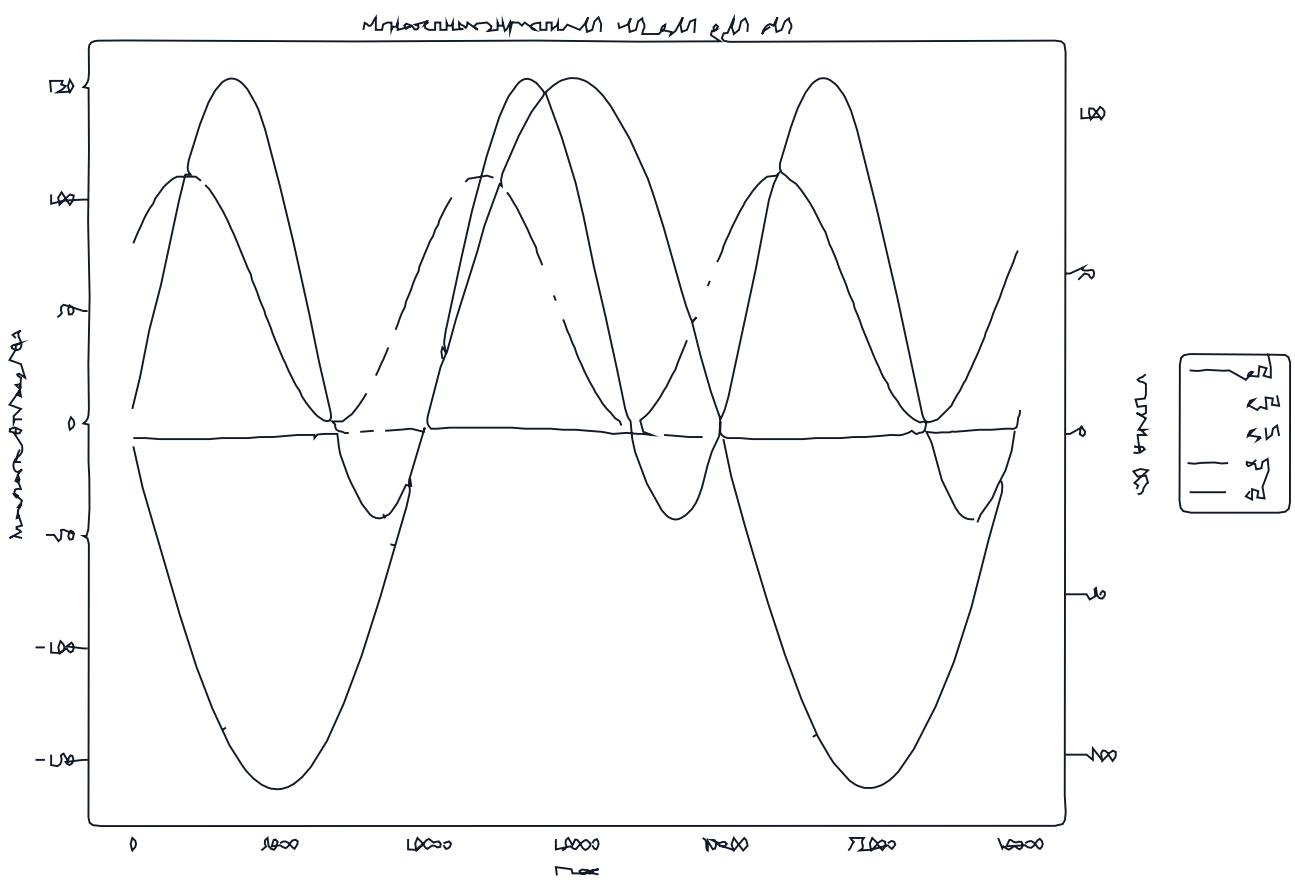


Рисунок 2.4 Мгновенные значения тока, напряжения и мощности

По графику определяем амплитудные значения и подставляем значения в формулы для мощности приемника

$$I_m = 17.6 \text{ A}, U_m = 110.7 \text{ V}$$

$$p(t) = P = 55416 \text{ W}, Q = -81618 \text{ var}$$