

Рисунок 1.2 - Потенциальная диаграмма

7. Рассчитать значение тока в цепи указанной преобразователем.  
Методом эквивалентного источника тока

Расчетная схема с размыкнутой ветвью нагрузки показана на рис 1.3

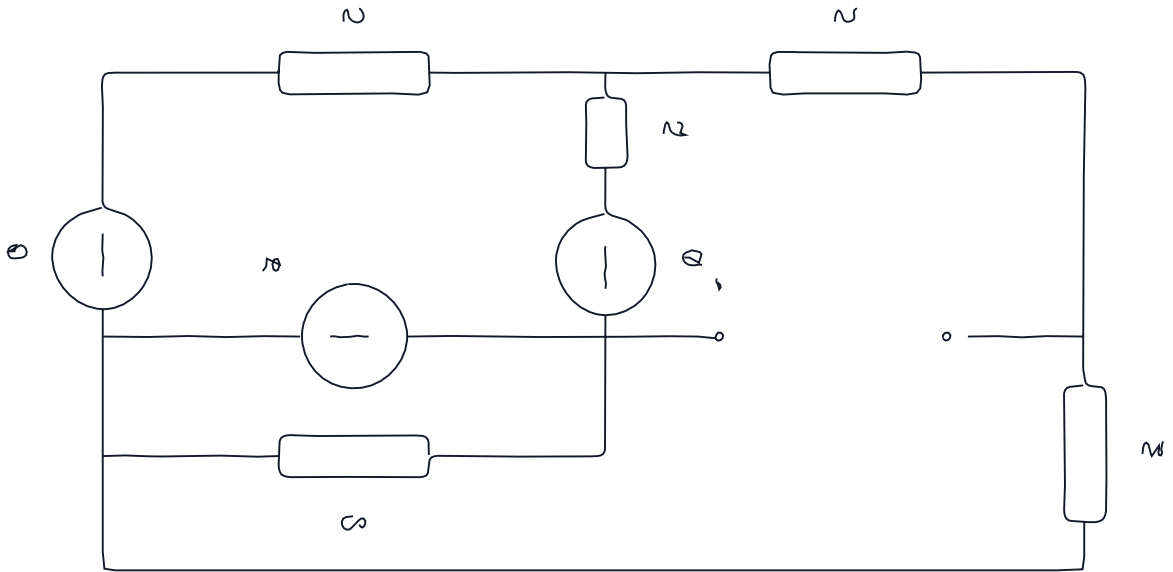


Рисунок 1.3 - Расчетная схема с размыкнутой ветвью нагрузки

1) Найдем выражение холостого хода  $U_{xx}$

$$U_{xx} = \varphi_{\alpha_2}^{(xx)} - \varphi_{\alpha_1}^{(xx)} = 125 - (-23,59) = 148,59 \text{ В}$$

Определим эквивалентное сопротивление схемы относительно ветви нагрузки при подавлении независимых источников

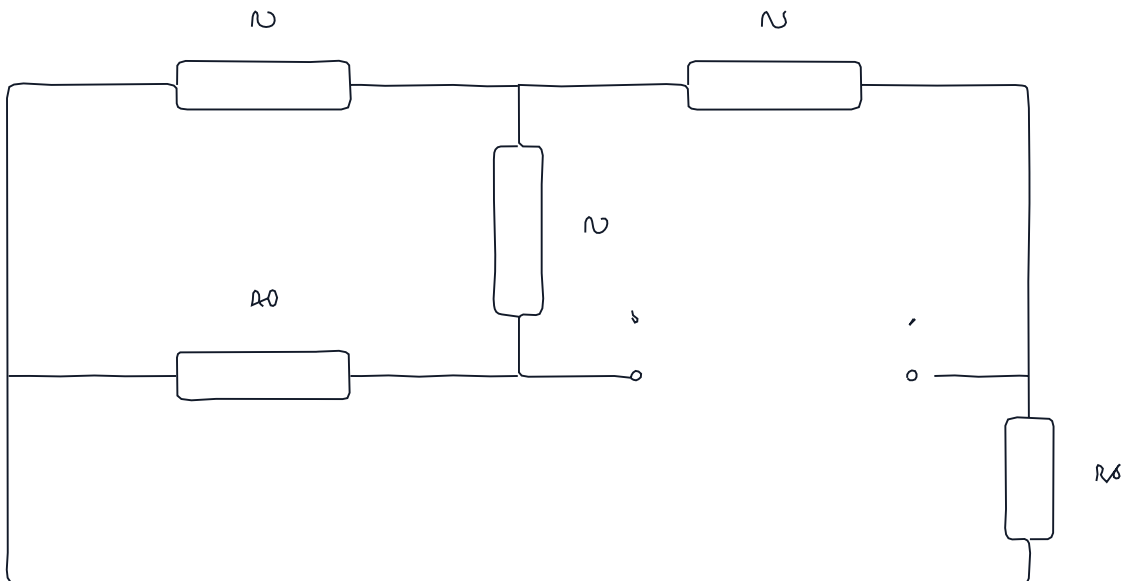


Рисунок 1.4 - Схема при подавлении независимых источников

2) Найдем эквивалентное сопротивление схемы