

Рисунок 112 - Потенциальная диаграмма

7. Рассчитать значение тока в цепи, указанной преподавателем.
Методом эквивалентного источника тока

Рассчетная схема с разомкнутой ветвью нагрузки показана на рис. 113

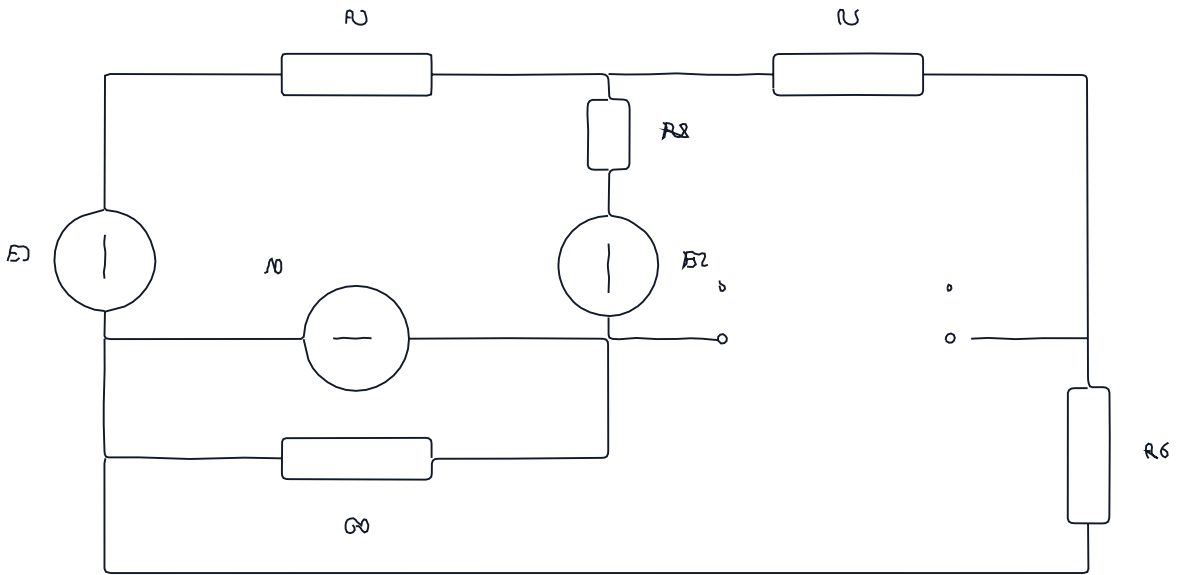


Рисунок 113 - Рассчетная схема с разомкнутой ветвью нагрузки

1) Найдем напряжение холостого хода U_{xx}

$$U_{xx} = \varphi_n^{(xx)} - \varphi_{c1}^{(xx)} = 1,25 - (-93,519) = 94,769 \text{ В}$$

Определим эквивалентное сопротивление схемы относительно ветви нагрузки при подавлении независимых источников

