

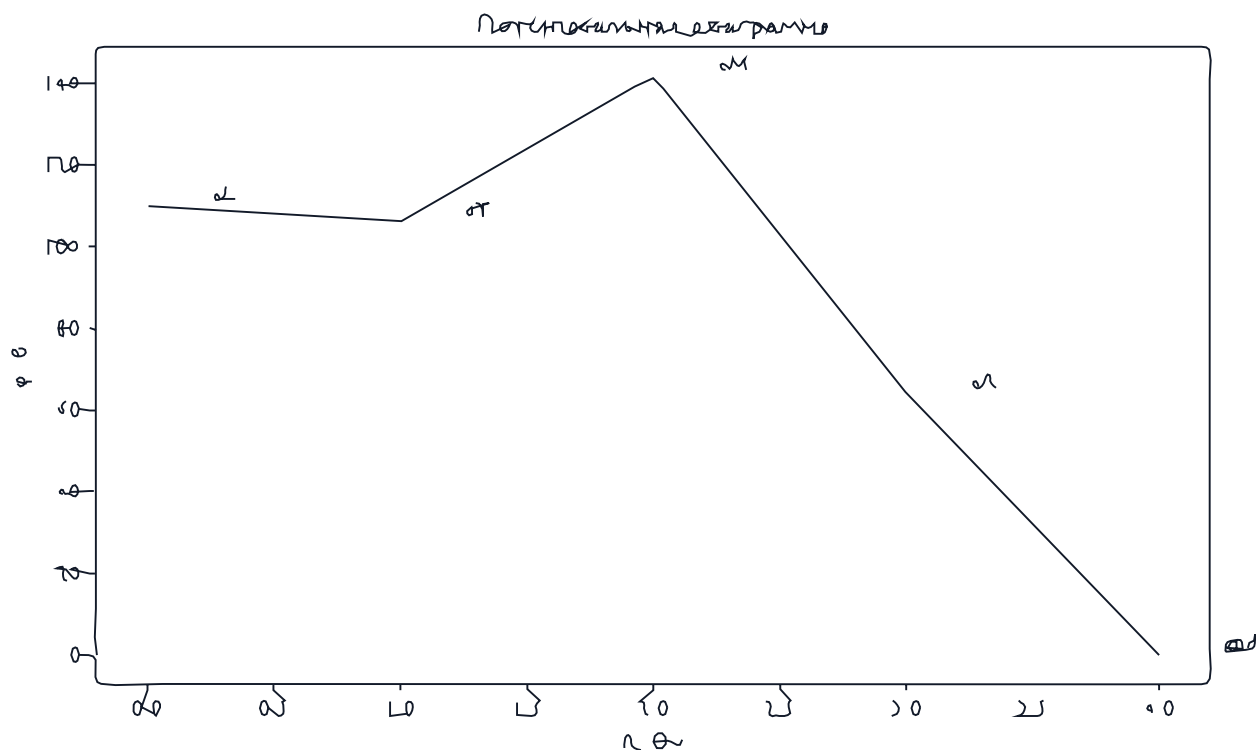


Рисунок 12 - Потребительная диаграмма

7. Рассчитать значение тока в цепи главной переходной цепи.

Методом эквивалентного источника тока

Расчетная схема с размыкнутой ветвью нагрузки показана на рис 13

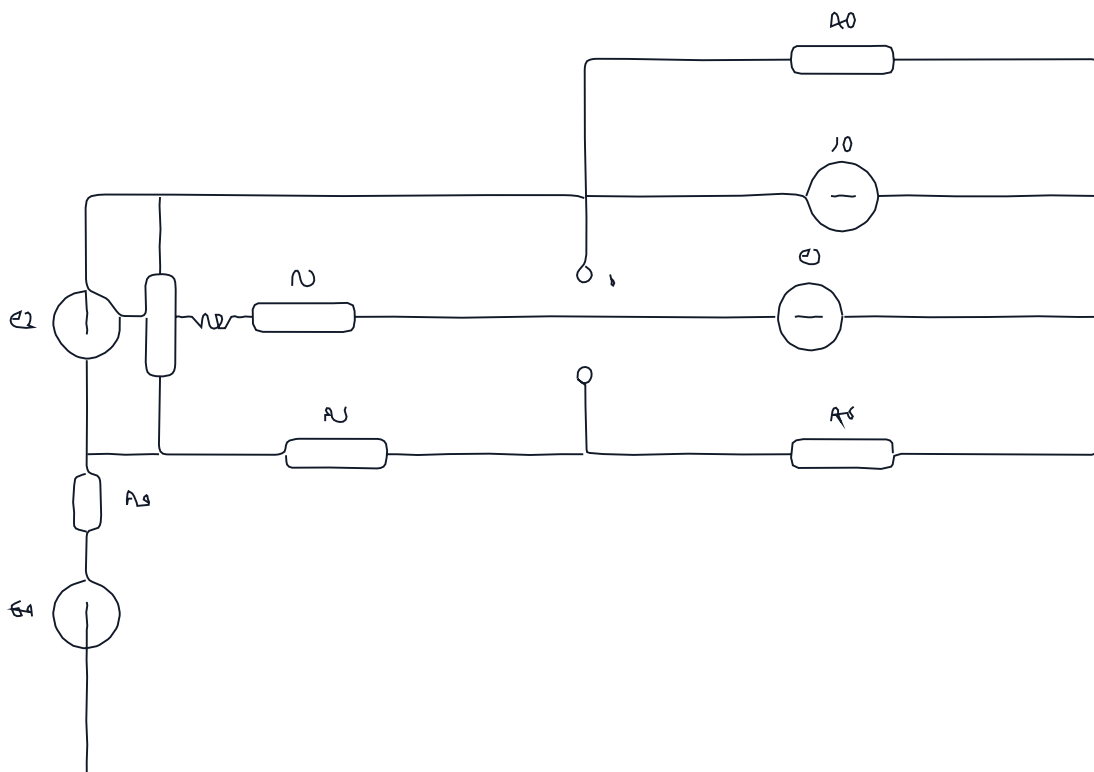


Рисунок 13 - Расчетная схема с размыкнутой ветвью нагрузки

1) Найти напряжение холостого хода  $U_{xx}$

$$U_{xx} = U_{L1}^{(oc)} - U_{L1}^{(sc)} = 139,806 - (-4,93) = 144,737 \text{ V}$$