

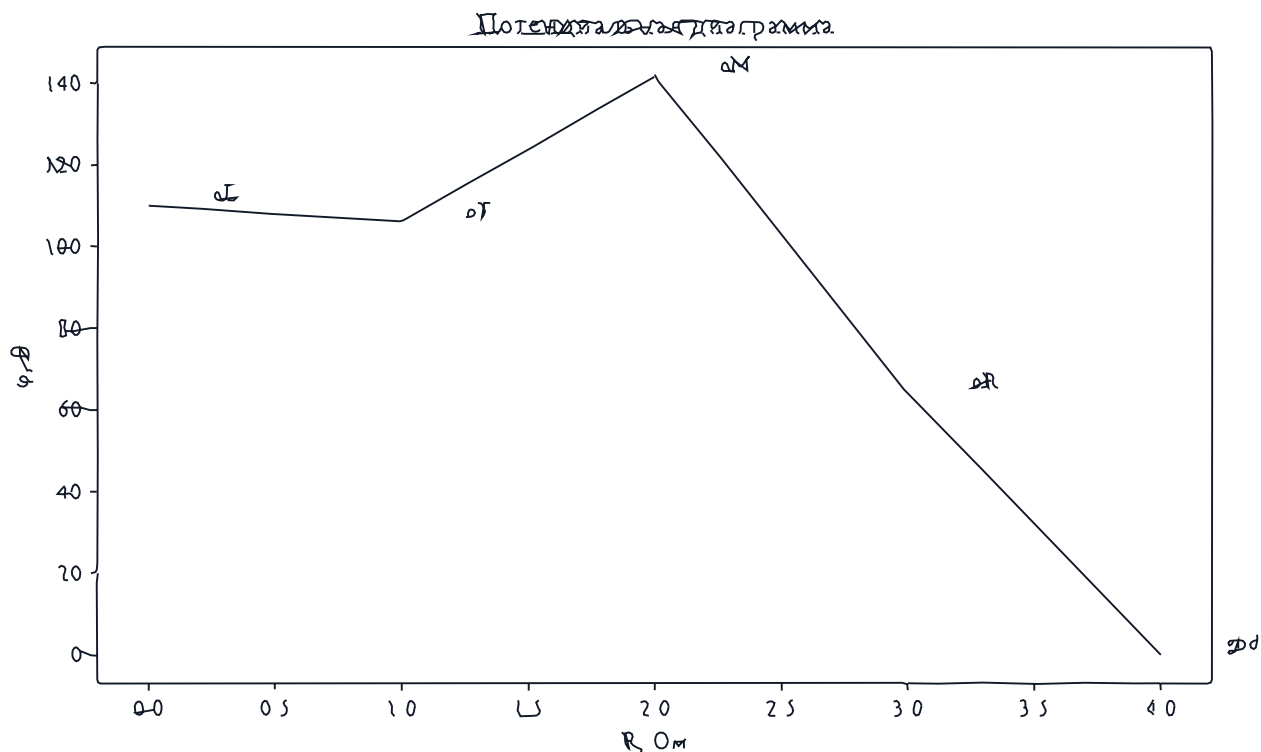


Рисунок 1.12 - Потенциальная диаграмма

7. Рассчитать значение тока в цепи указанной преподавателем

Методом эквивалентного источника тока

Расчетная схема с разомкнутой ветвью нагрузки показана на рис 1.13

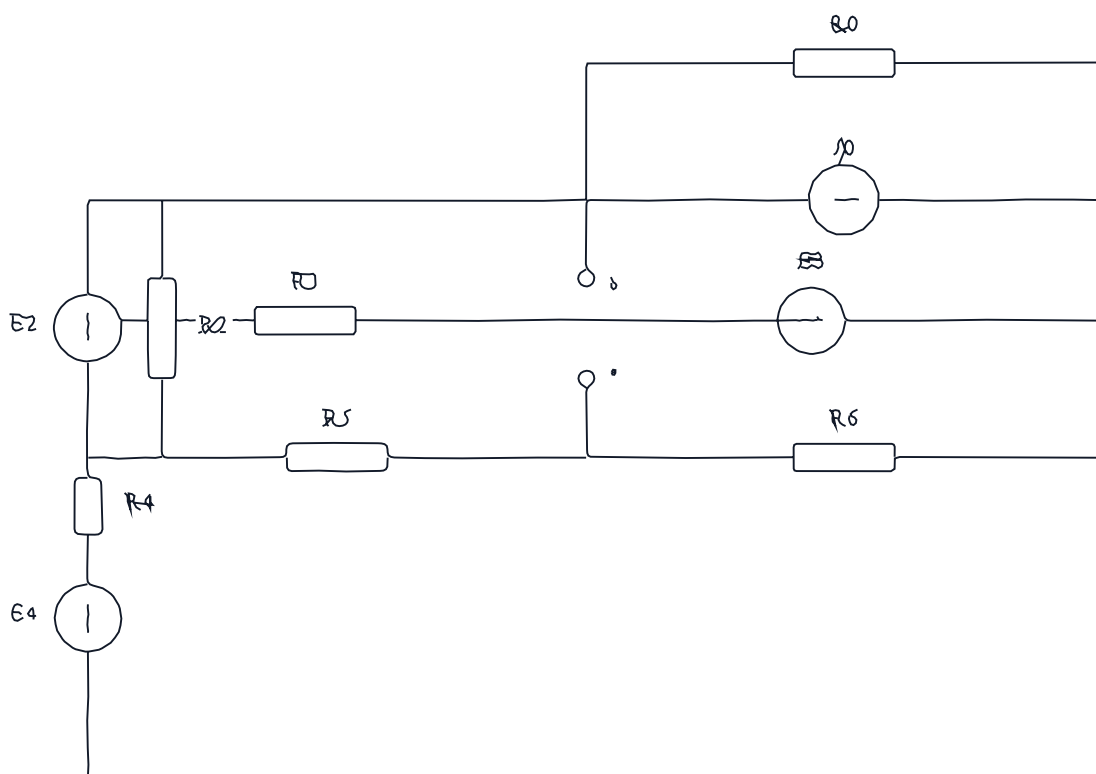


Рисунок 1.13 - Расчетная схема с разомкнутой ветвью нагрузки

1) Найдем напряжение холостого хода U_{xx}

$$U_{xx} = \varphi_{OT}^{(xx)} - \varphi_{Dd}^{(xx)} = 139\,806 - (-4\,931) = 144\,737 \text{ В}$$