

Определить эквивалентное сопротивление цепи относительно ветви нагрузки при подавлении независимых источников

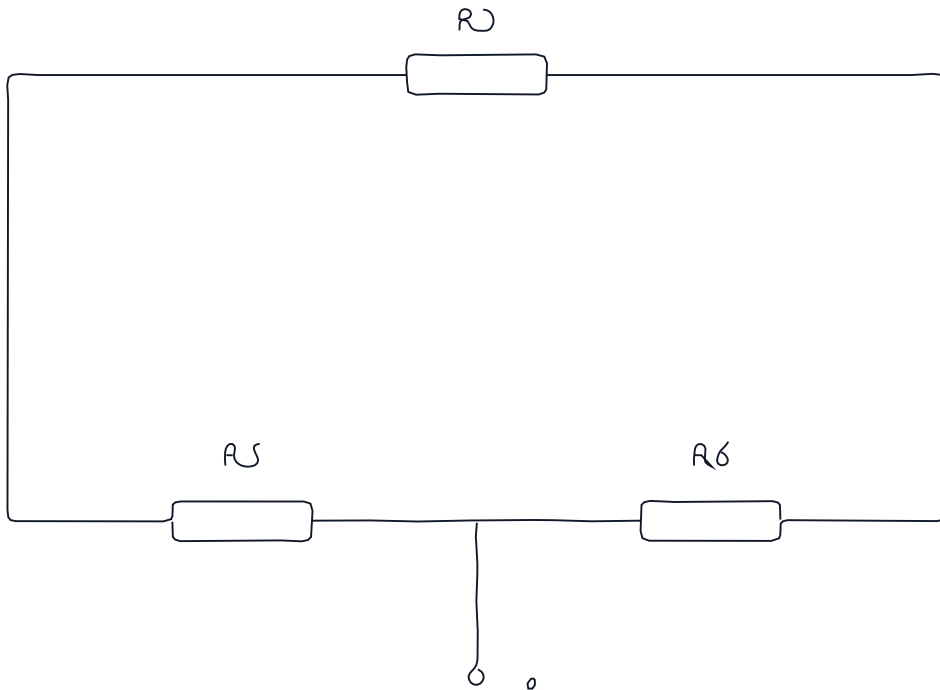
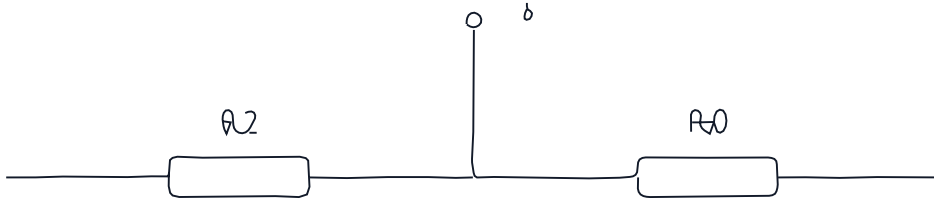


Рисунок 1.14 Схема при подавлении независимых источников

2) Найти эквивалентное сопротивление цепи

$$R_{\text{эк}} = \frac{U_{\text{из}}}{I_{\text{из}}} = \frac{18 \text{ В}}{1 \text{ А}} = 18 \text{ Ом} \quad 20 \text{ Ом}$$

$$G_{\text{эк}} = \frac{1}{R_{\text{эк}}} = \frac{1}{18} = 0,055 \text{ С}$$

Если преобразовать полученную расчетную схему для определения тока нагрузки