

Потенциальная диаграмма

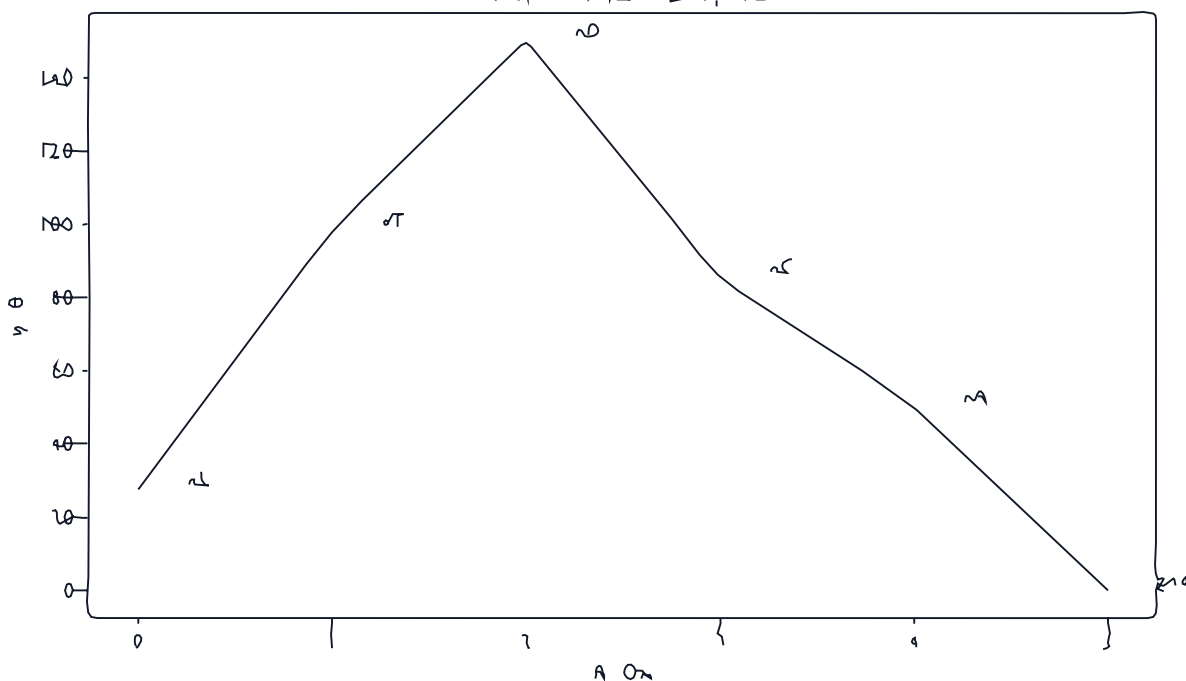


Рисунок 172 - Потенциальная диаграмма

7. ПРИБЛИЖИТЕЛЬНО ЗАДАТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОТОКОВ В ЦЕПИ УКАЗАННОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ АЗДЕЛМ МЕТОДОМ ЭКВИВАЛЕНТНОГО ИСТОЧНИКА ПОТОКА

Расчетная схема с разветвленной ветвью нагрузки показана на рис 173

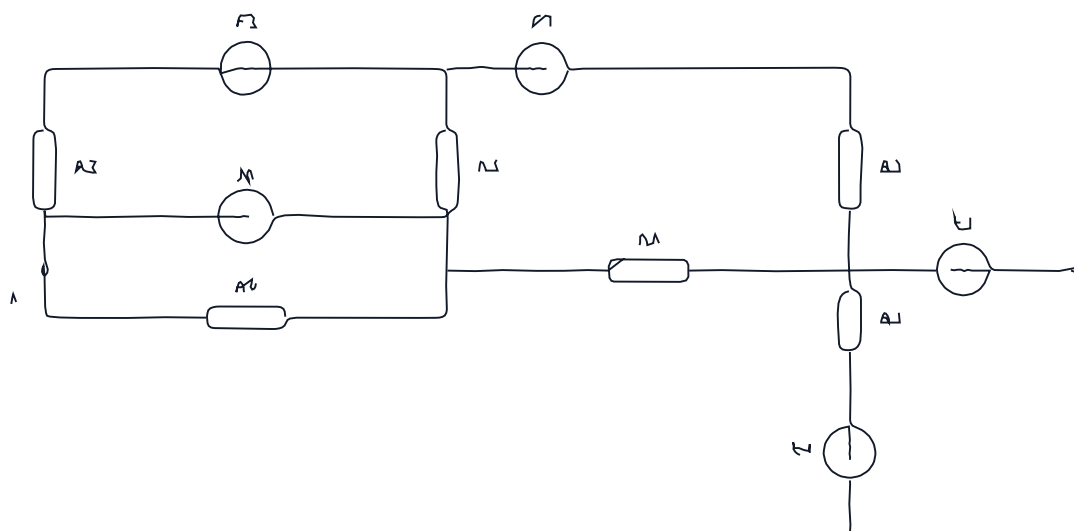


Рисунок 173 - Расчетная схема с разветвленной ветвью нагрузки

1) Найдём напряжение полного потока U_{Σ}

$$U_{\Sigma} = \varphi_{\Sigma}^{(1)} - \varphi_{\Sigma}^{(2)} = 17389 - 150 = -132611 \text{ V}$$

Определим эквивалентную сопротивление схемы относительно ветви нагрузки при подаче напряжения источника