

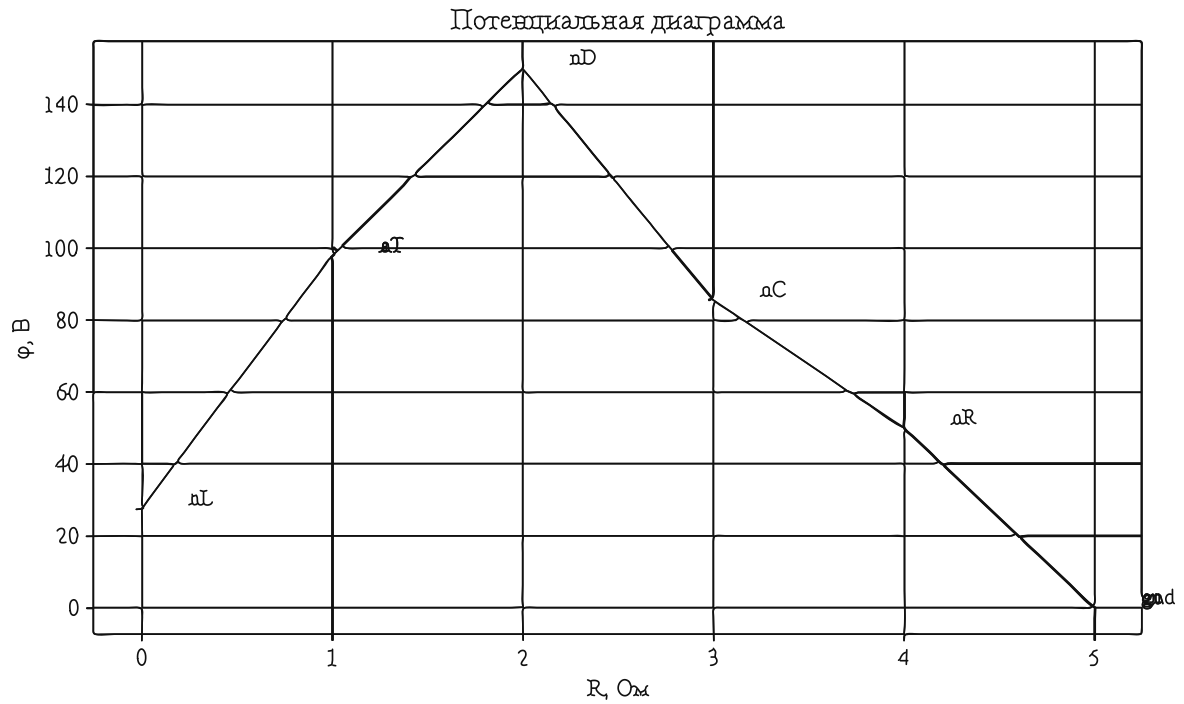


Рисунок 112 - Потенциальная диаграмма

ОПРЕДЕЛИТЬ ЗНАЧЕНИЕ ПОКА В ЦЕПИ УКАЗАННОЙ ПРЕПОНАВАТЕЛЕМ, ПОДОМ ЭКВИВАЛЕНТНОГО ЦЕПОЧКИ ПОКА

Расчетная схема с разомкнутой ветвью нагрузки показана на рис 113

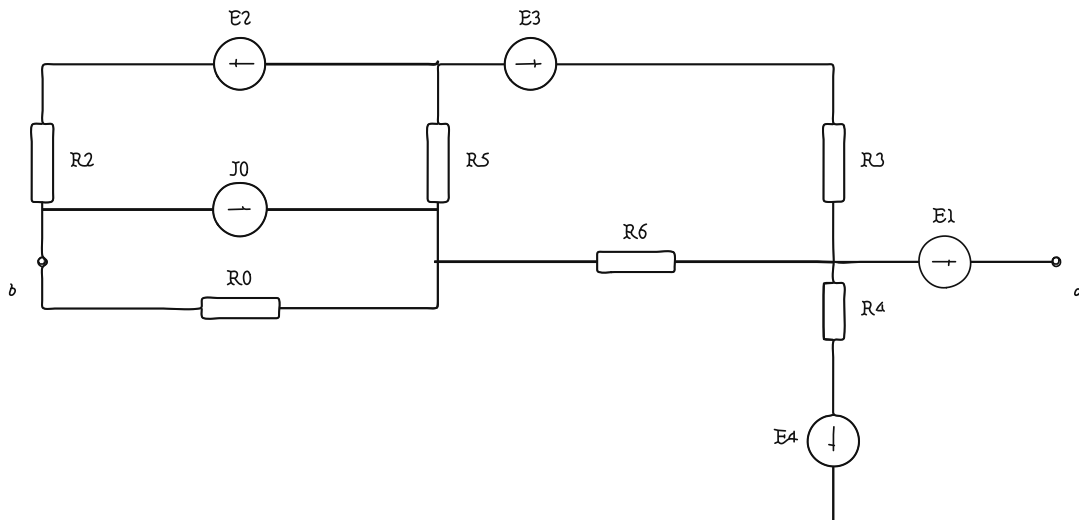


Рисунок 113 - Расчетная схема с разомкнутой ветвью нагрузки

1) Найдем напряжение холостого хода U_{xx}

$$U_{xx} = \varphi_{nI}^{(xx)} - \varphi_{nD}^{(xx)} = 17\,389 - 150 = -132\,611 \text{ В}$$

Определяем эквивалентное сопротивление схемы относительно ветви нагрузки при подавленных независимых источниках