

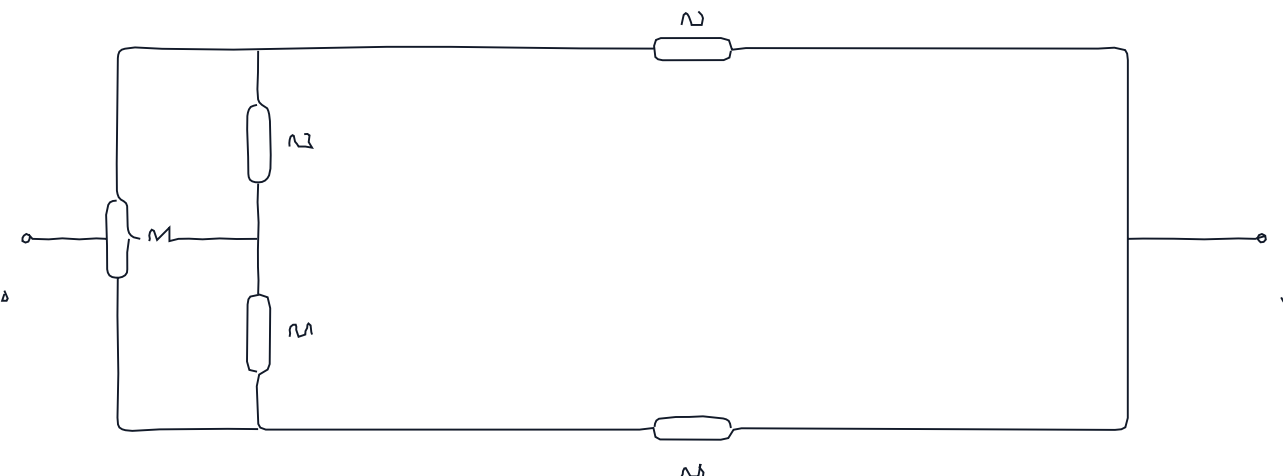


Рисунок 14 - Схема при подавлении независимых источников

2) Найдём эквивалентное сопротивление схемы

$$R_{eq} = \frac{U_{12}}{I_{12}} = \frac{100 - 0}{1} = \frac{100 - 0}{1} = 9226 \Omega$$

$$G_{eq} = \frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{9226} = 0.108393 \text{ S}$$

После преобразования получаем расчётную схему для определения тока нагрузки

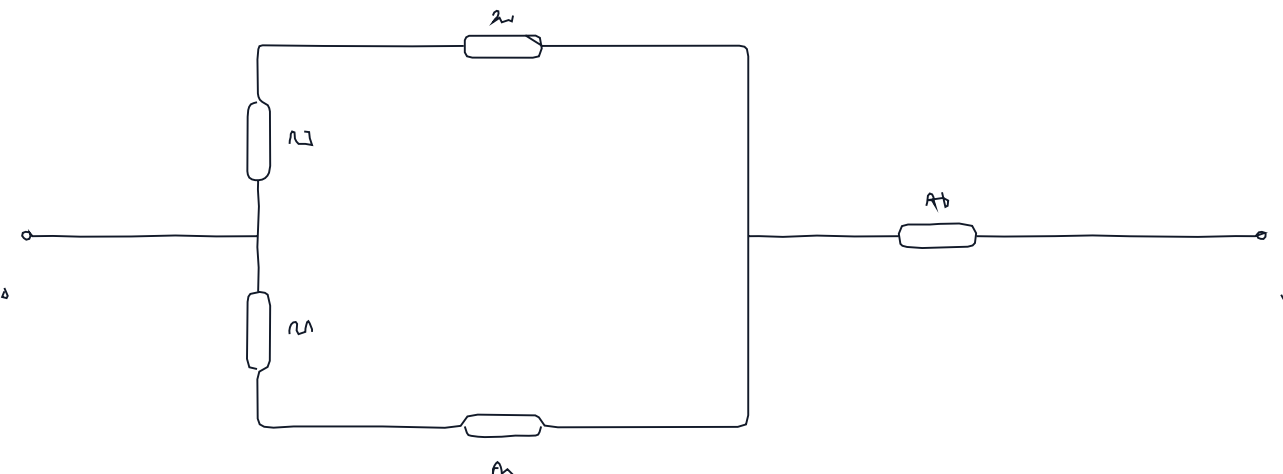


Рисунок 15 - Преобразованная расчётная схема

3) Найдём ток  $I_1$  по схеме эквивалентного источника тока

$$J_{eq} = \frac{U_{12}}{R_{eq}} = \frac{-132.61}{9226} = -14.374 \text{ A}$$

$$G_{R_1} = \frac{1}{R_1} = \frac{1}{8} = 0.166667 \text{ S}$$

$$I_1 = J_{eq} \frac{G_{R_1}}{G_{eq} + G_{R_1}} = -14.374 \frac{0.166667}{0.108393 + 0.166667} = -8.71 \text{ A}$$