

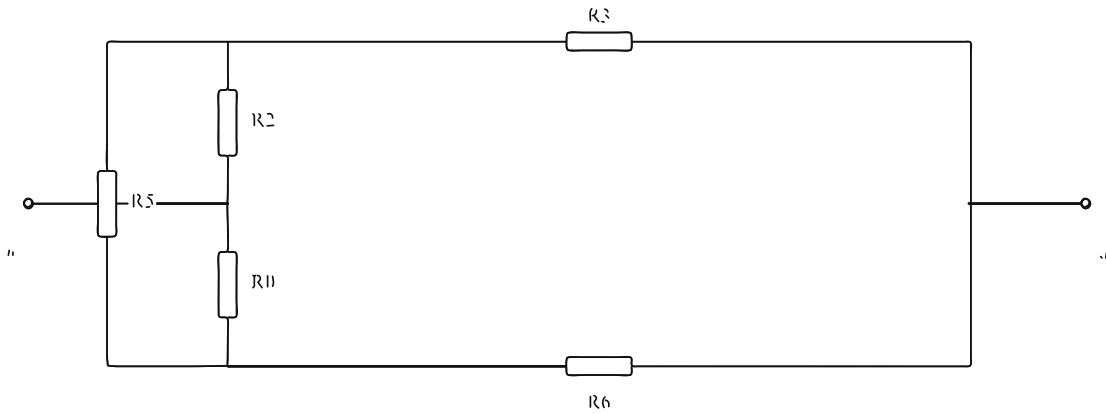


Рисунок 114 - Схема при подавленных независимых источниках

2) Найдем эквивалентное сопротивление схемы

$$R_{eq} = \frac{U_{oc}}{I_{oc}} = \frac{|\varphi_{II}^{(1)} \quad \varphi_{III}^{(1)}|}{1} = \frac{|(9 \ 226) \ (0)|}{1} = 9 \ 226 \ \Omega$$

$$G_{eq} = \frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{9 \ 226} = 0 \ 108393 \ S$$

После преобразований получаем расчетную схему для определения тока нагрузки

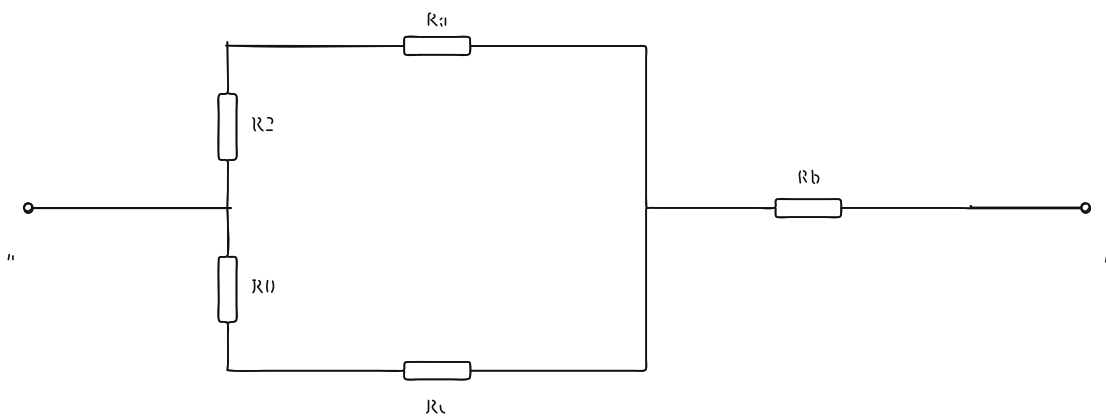


Рисунок 115 - Преобразованная расчетная схема

3) Найдем ток  $I_1$  по схеме эквивалентного источника тока

$$J_{eq} = \frac{U_{oc}}{R_{eq}} = \frac{-132 \ 611}{9 \ 226} = -14 \ 374 \ A$$

$$G_{R_1} = \frac{1}{R_1} = \frac{1}{6} = 0 \ 166667 \ S$$

$$I_1 = J_{eq} \frac{G_{R_1}}{G_{eq} + G_{R_1}} = -14 \ 374 \ \frac{0 \ 166667}{0 \ 108393 + 0 \ 166667} = -8 \ 71 \ A$$