

8. ВАРУЧАПАΠΑΠΟ ΣΗΛΕΒΗΛΕ ΠΟΧΑ Ε ΑΕΠΛ ΕΚΑΖ ΑΗΗΗΟΑ ΙΠΕΠΟΘ ΑΒ ΑΠΕΛΒΜ ΜΕΠΟΘΑΜ ΕΚΒΑΒΛΕΗΠΗΟΤΟ ΑΕΠΟΥΗΑ Α ΕΘΕ

Напряжения холостого хода и эквивалентное сопротивление определит параметры эквивалентного источника ЭДС

1) Используем найденные ранее напряжения холостого хода и эквивалентное сопротивление

$$U_{xx} = \varphi_{\text{AT}}^{(xx)} - \varphi_{\text{AD}}^{(xx)} = 17389 - 150 = -132611 \text{ V}$$

$$I_{\text{load}} = \frac{U_{xx}}{R_{\text{eq}} + R_{\text{L}}} = \frac{-132611}{9226 + 6} = -871 \text{ A}$$