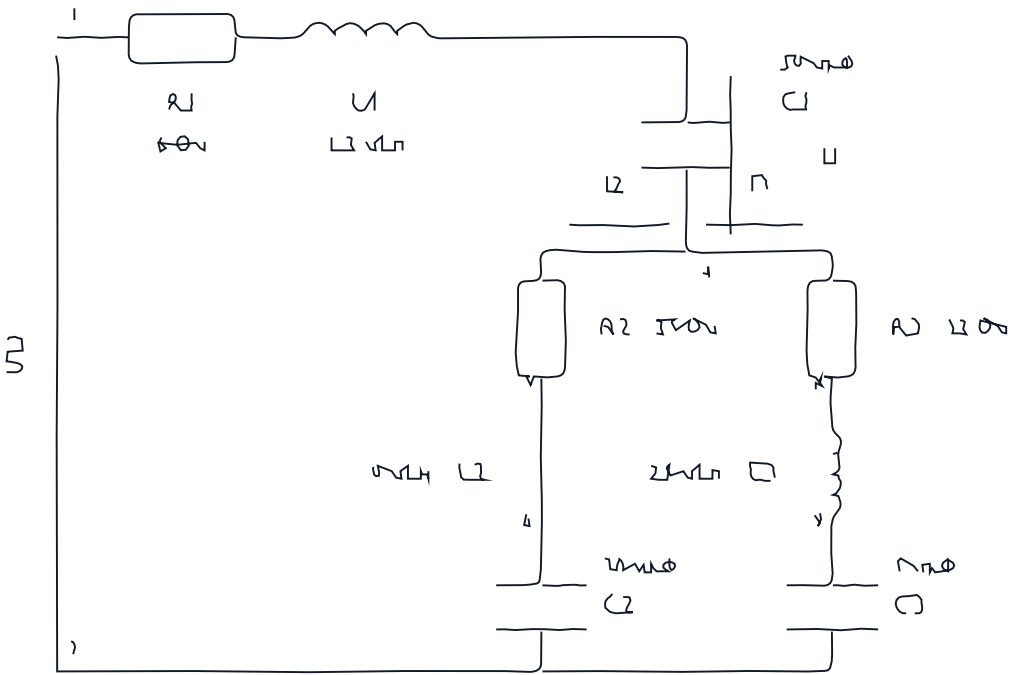


Согласно схеме на рис 22 определены действительные значения напряжений в ветвях цепи



Другой 22 Давидовых нева жене

$$|I_1| = |0.13 - j3.65| = 3.648 \text{ A}, \quad |I_2| = |0.87 - j2.08| = 2.252 \text{ A}$$

$$|I_3| = |-0.74 - j1.57| = 1.733 \text{ A}$$

$$|U_{17}| = |-9.01 - j83.38| = 83.867 \text{ V}$$

9. STREDELIGE TÖR AZ ÁHTA TUDODOS ANTEMBE A BOLTEMBE A V A
BATEMBE A W

Определить показания измерительных приборов по рассчитанным значениям токов и напряжений

$$I_A = |I_N| = 3.648 \text{ A}, \quad U_Y = |U_{1N}| = 83.867 \text{ V}$$

$$P_W = U_W I_A \cos \varphi = 83.867 \times 3.648 \times 0.99 = 302.83 \text{ W}$$

4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ АРХИВНИКИ И ДОКУМЕНТИСТИ В РАМКАХ СВОЕЙ РАБОТЫ НЕ ДОЛЖНЫ ЗАНИМАТЬСЯ ПОДГОТОВКОЙ ПОДЛИННЫХ ДОКУМЕНТОВ