

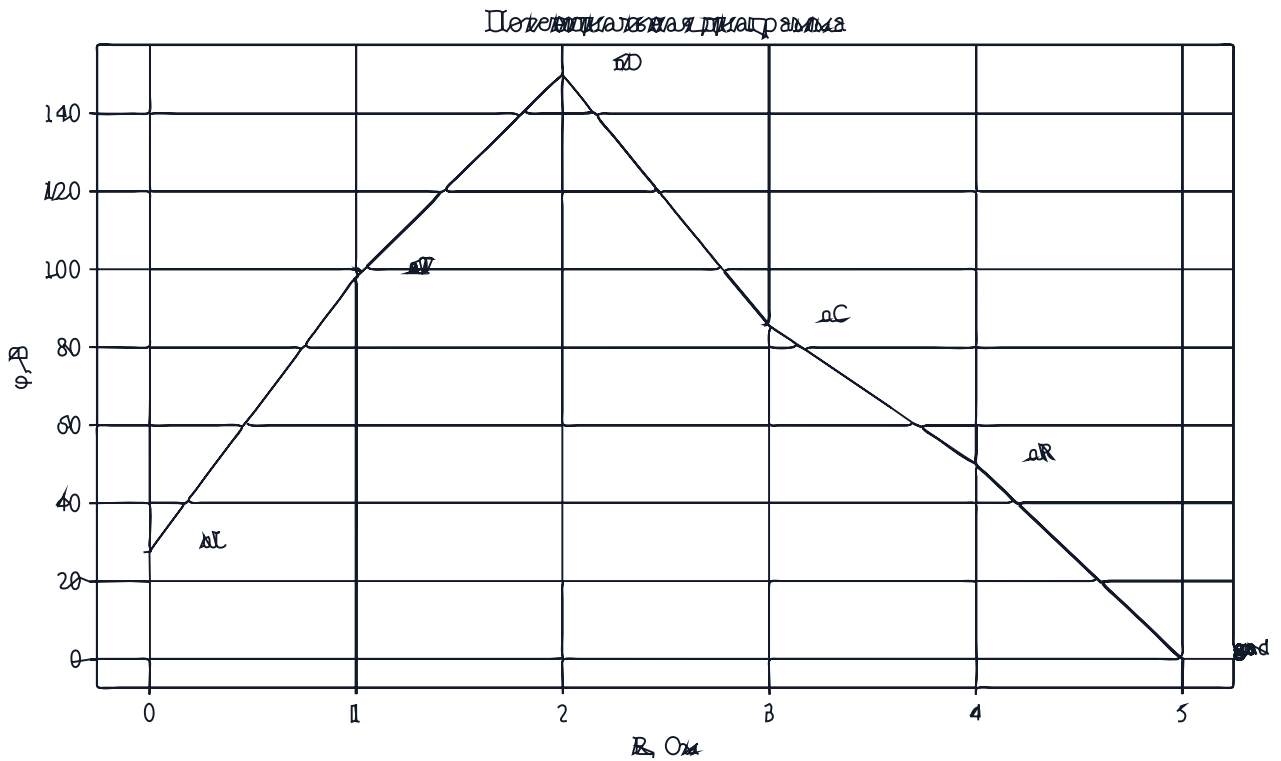


Рисунок 112 - Потенциальная диаграмма

Определить значения тока в цепи узла А относительно точек АВ, АЖ, ВМ, ЖО, ОМ, ЖВ, ВЛ, ЛЖ, ЖО, ОЖ, ЖА

Расчетная схема с разорванной ветвью нагрузки показана на рис 113

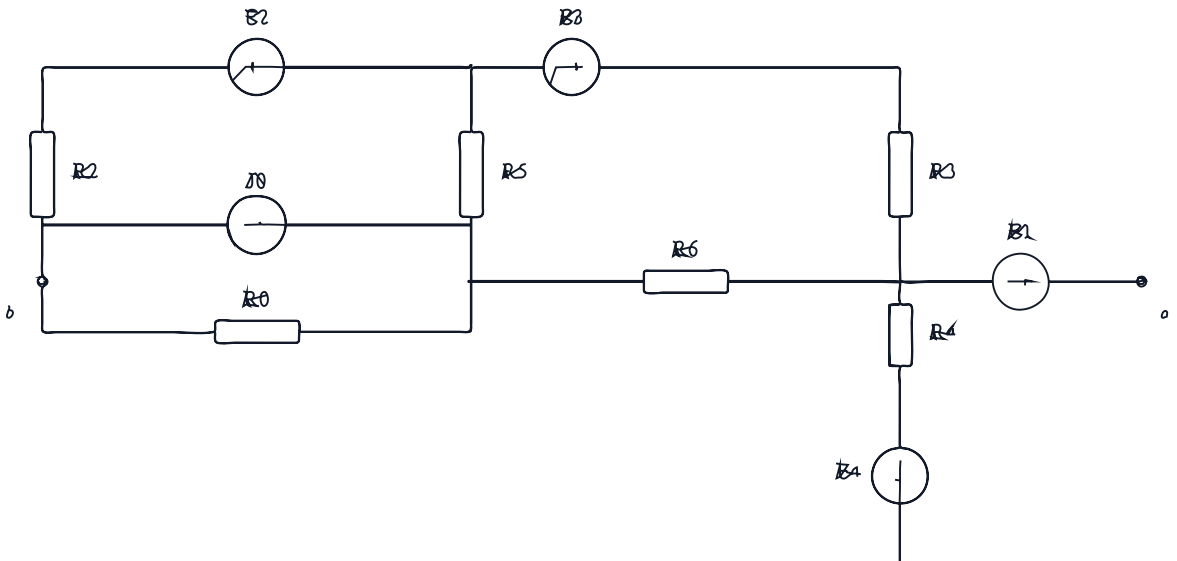


Рисунок 113 - Расчетная схема с разорванной ветвью нагрузки

1) Найти напряжение холостого хода  $U_{xx}$

$$U_{xx} = \varphi_{nI}^{(x)} - \varphi_{nD}^{(x)} = 17389 - 150 = 17239 \text{ V}$$

Определяем эквивалентное сопротивление схемы относительно ветви нагрузки при подавленных независимых источниках