

$$u(t) = 118\,606 \sin(\omega t - 96.16^\circ) \text{ V}$$

$$P_0(t) = R(Z_{eq, load}) i^2(t), P_P(t) = S(Z_{eq, load}) i^2(t), P(t) = u(t) i(t)$$

Графики представлены на рисунке 24

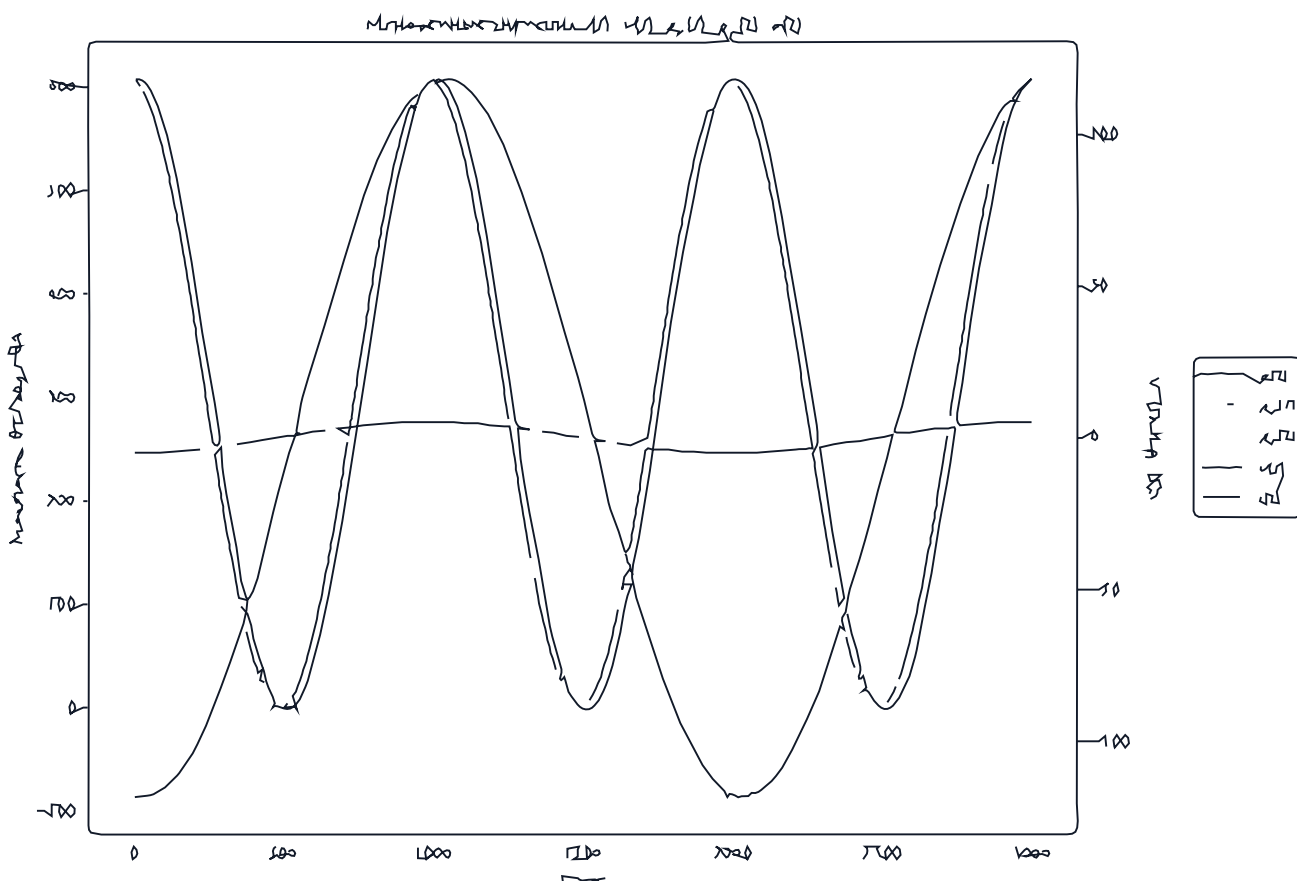


Рисунок 24 - Мгновенные значения тока, напряжения и мощности

По графикам определяем амплитудные значения и подтверждаем среднюю активную мощность приемника

$$I_m = 5\,159 \text{ A}, U_m = 118\,606 \text{ V}$$

$$\overline{P(t)} = P = 302\,83 \text{ W}, Q = -43\,68 \text{ var}$$