

Дисциплина 16

Дисциплина 17

Дисциплина 18

Для выбранного дерева составили основные матричные матрицы
составили матрицу смежности

$$A_{red} = [0, 1, 0, 0, -1, 1, 0, 0]$$

$$A_{red} = [0, 0, 0, 1, 0, -1, -1, -1]$$

$$A_{red} = [-1, -1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]$$

$$A_{red} = [0, 0, -1, -1, 0, 0, 0, 0]$$

Матрицы ветвей дерева

$$A_H = [1, 0, 0, 0]$$

$$A_B = [0, 1, 0, 0]$$

$$A_B = [0, 0, 0, 1]$$

$$A_H = [-1, -1, 1, 0]$$

$$A_B = [0, 0, -1, -1]$$

Матрицы ветвей дополнения

$$A_X = [1, 0, 1, 0]$$

$$A_X = [-1, 1, 0, 0]$$

$$A_X = [0, -1, -1, -1]$$

$$A_X = [0, 0, 0, 0]$$

Составили матрицу узловых контуров

$$B_k = [-1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]$$

$$B_k = [0, -1, -1, 1, 0, 1, 0, 0]$$

$$B_k = [-1, 0, -1, 1, 0, 0, 0, 1]$$

2. ДАНЫ ВСЕ ПОКАЗЫ ВО ВСЕХ ВЕТВЛЯХ МЕТОДОМ УЗЛОВЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ

На рисунке 19 изображена схема по которой производим расчет Узловые потенциалы мы определяем относительно выбранного опорного узла