

Потенциальная диаграмма

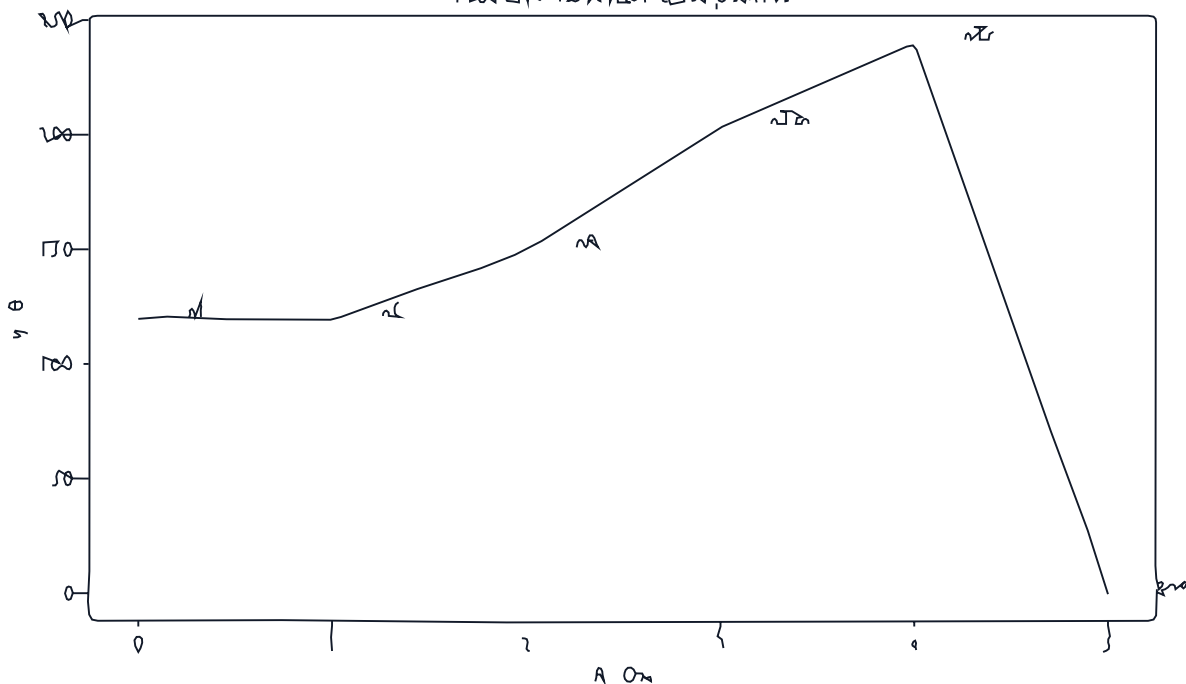


Рисунок 12 - Потенциальная диаграмма

7. ВЕРУЮЩИМ ЗАДАЧАМ ПОКА В ЭТОМ УКАЗАНИИ ПРИБИРАЮТСЯ К МЕТОДУ ЭКВИВАЛЕНТНОГО ИСТОЧНИКА ПОКА

Расчетная схема с разветвленной ветвью нагрузки показана на рис 13

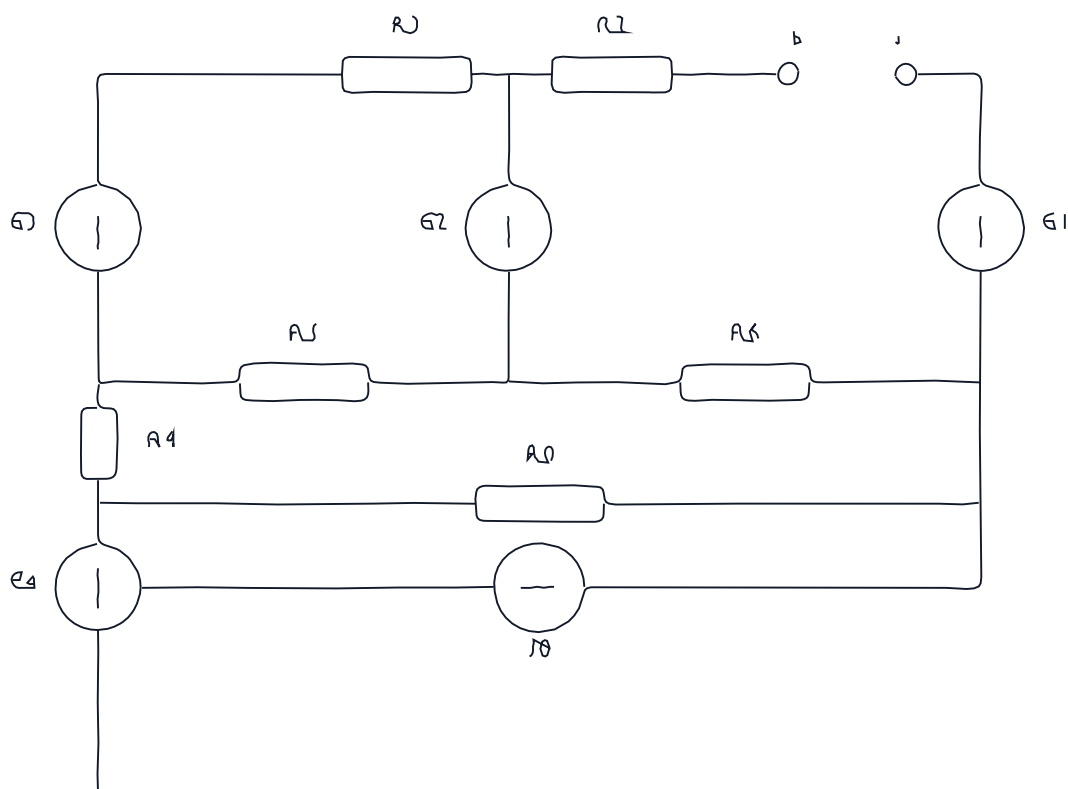


Рисунок 13 - Расчетная схема с разветвленной ветвью нагрузки

1) Найдём напряжение холостого хода $U_{хх}$