

Рисунок 12 - Потенциальная диаграмма

7. ВАРУЖНАЯ ЗАХВАТКА ПОКА В ЧЕТУ ЧКАЗАННОУ ИРБИТОАВАНБМ
МБПОДОМ ЭКВАВАЛЕГННОУ УПОУНКА ПОКА

Расчетная схема с разветвленной ветвью нагрузки показана на рис 13

Рисунок 13 - Расчетная схема с разветвленной ветвью нагрузки

1) Найдите напряжение холостого хода $U_{хх}$