

$$U_{xx} = \varphi_{\text{КТМ}}^{(xx)} - \varphi_{\text{КТМ}}^{(xx)} = 196\,509 - 243\,396 = -46\,887\text{V}$$

Определим эквивалентное структурное схем относительно ветви тока при подаваемых независимых источниках

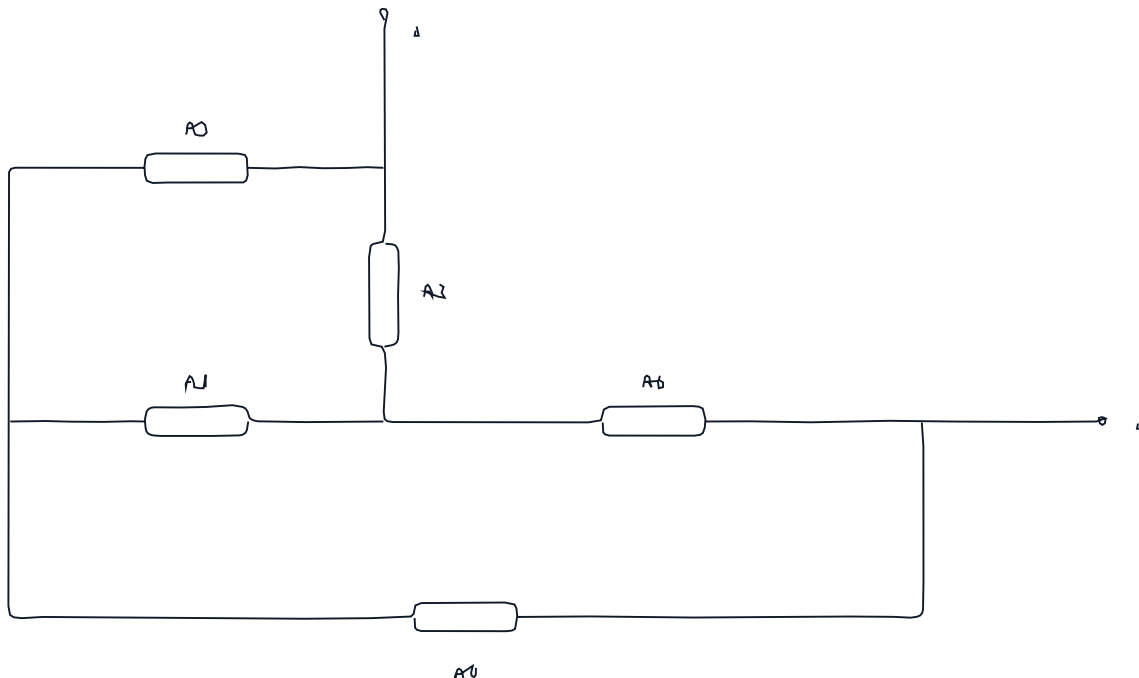


Рисунок 17 - Схема при подаваемых независимых источниках

2) Найдём эквивалентное структурное схем

$$R_{eq} = \frac{U_{eq}}{I_{eq}} = \frac{|\varphi_{\text{КТМ}}^{(eq)} - \varphi_{\text{КТМ}}^{(eq)}|}{1} = \frac{|(-4\,383) - 2\,653|}{1} = 7\,037\,\Omega$$

$$G_{eq} = \frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{7\,037} = 0\,142\,\text{mS}$$

После преобразования получаем расчетную схему для определения тока нагрузки