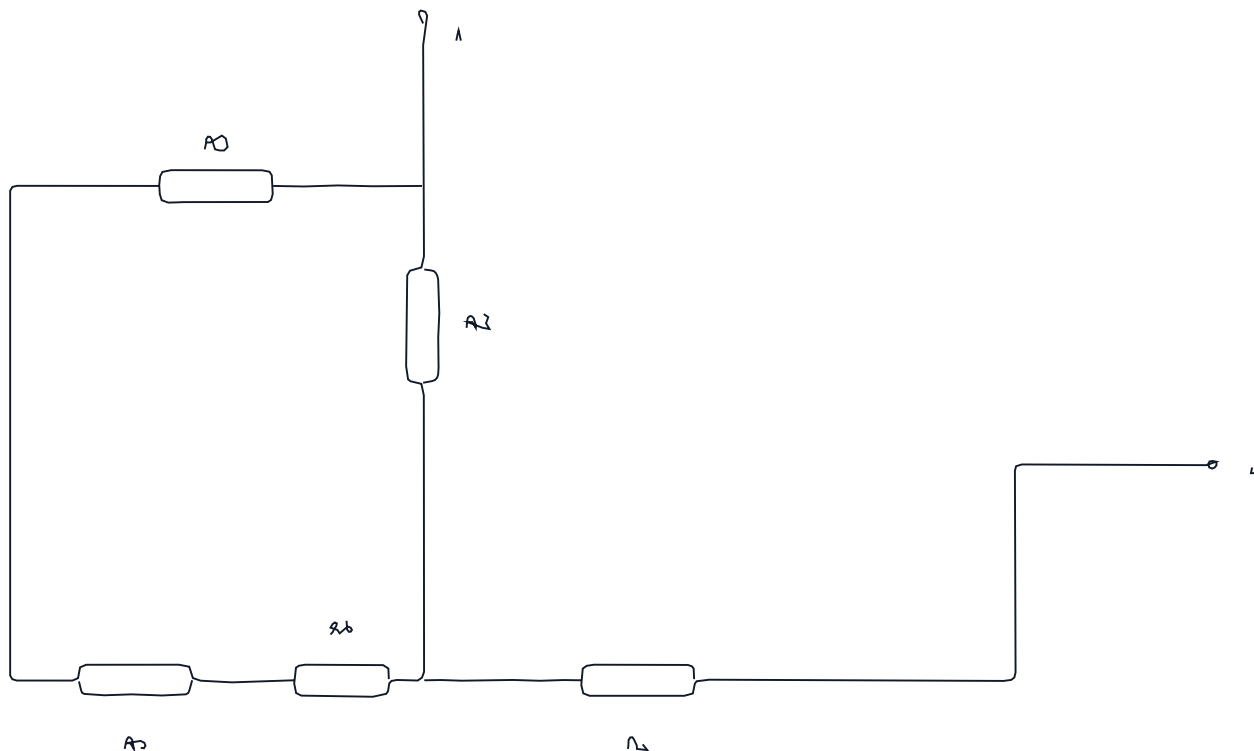




Дисциплина ТЛ - Преобразовательная расчетная схема

2) Найти ток I_1 по схеме эквивалентности относительно тока

$$I_{eq} = \frac{U_{eq}}{R_{eq}} = \frac{-46887}{7037} = -6663 \text{ A}$$

$$G_{A1} = \frac{1}{Z_1} = \frac{1}{25} = 0.04 \text{ S}$$

$$I_1 = I_{eq} \frac{G_{R1}}{G_{eq} + G_{R1}} = -6663 \frac{0.04}{0.142115 + 0.04} = -1454 \text{ A}$$