

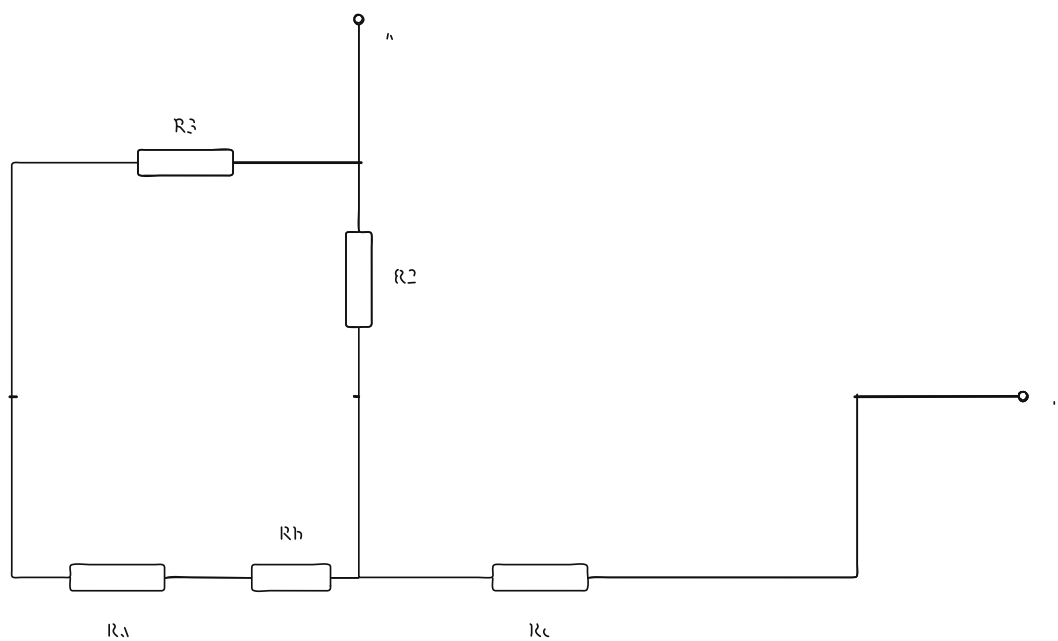


Рисунок 115 - Преобразованная расчетная схема

3) Найдем ток  $I_1$  по схеме эквивалентного источника тока

$$J_{eq} = \frac{U_{oc}}{R_{eq}} = \frac{46.887}{7.037} = -6.663 \text{ A}$$

$$G_{R_1} = \frac{1}{R_1} = \frac{1}{25} = 0.04 \text{ S}$$

$$I_1 = J_{eq} \frac{G_{R_1}}{G_{eq} + G_{R_1}} = -6.663 \frac{0.04}{0.142115 + 0.04} = -1.464 \text{ A}$$