

РАСЧЕТАТЬ ЗНАЧЕНИЕ ПОКА В ЦЕПА. УКАЗАНИЮ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ.
 ПОДОМ ЭКВАВАЛЕНТНОГО ИСТОЧНИКА ЭДС

Напряжение холостого хода и эквивалентное сопротивление определяют параметры
 ивалентного источника ЭДС

1) Используем найденные ранее напряжение холостого хода и эквивалентное сопро-
 вление

$$U_{\text{хх}} = \varphi_{n/m}^{(1)} - \varphi_{n/l}^{(1)} = 196.509 - 243.396 = -46.887 \text{ V}$$

$$I_{\text{load}} = \frac{U_{\text{хх}}}{R_{\text{вн}} + R_l} = \frac{-46.887}{70.5 + 25} = -1.464 \text{ A}$$