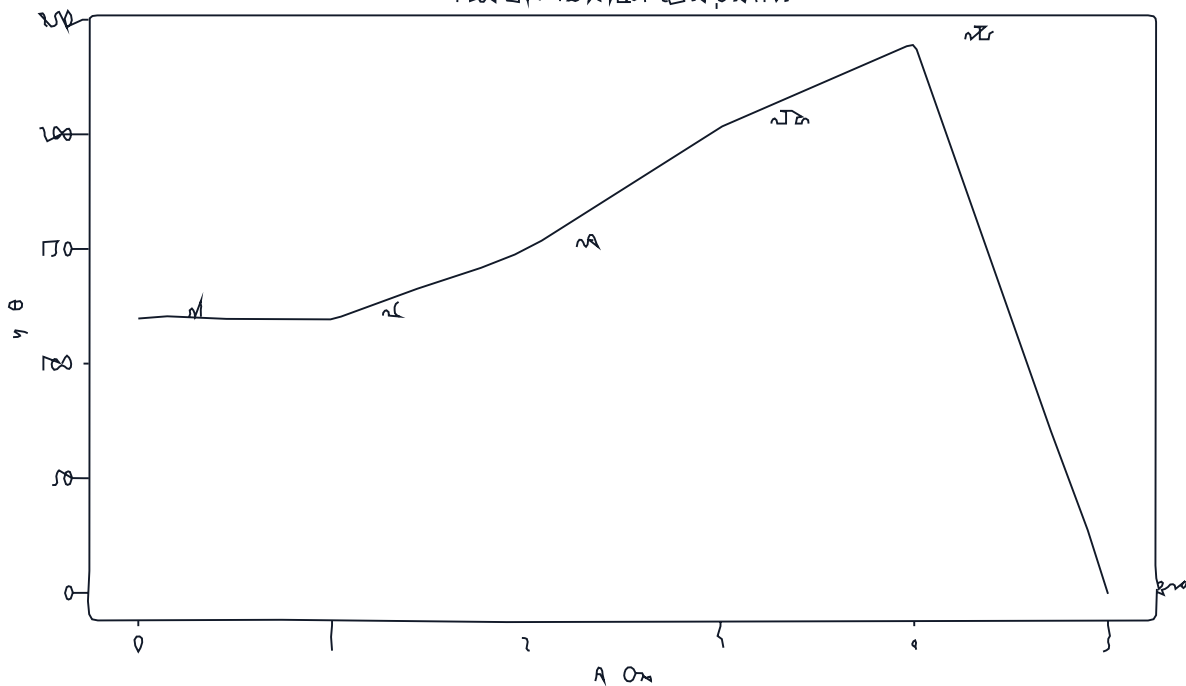



Потенциальная диаграмма



Расчет U2 - Потенциальная диаграмма

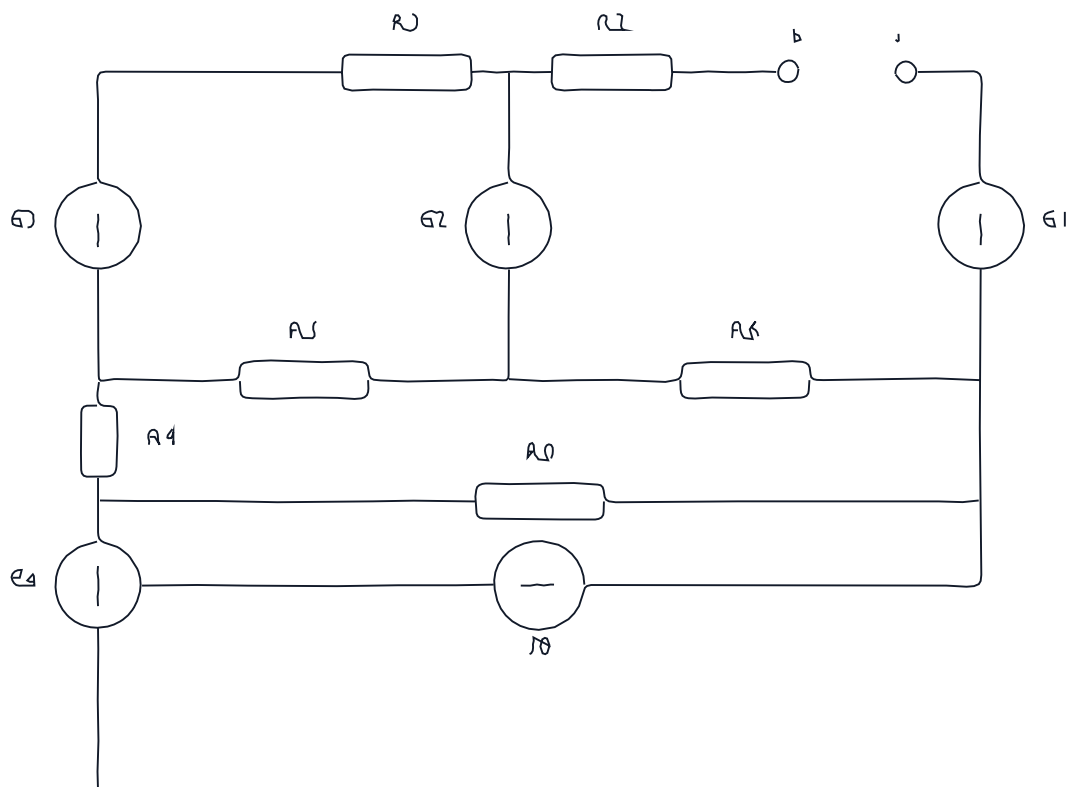7. В АСЧУП АСЧУЗ ЗАДАТЬ ПОКА В УБТН УКАЗАТЕЛЬНО ПРИБЛИЖАЮСЬ К МЕСТУ ОБЪЕКТА ЛИБИТОСНОГО УРЕЖИВАЮЩА ПОКА

Расчетная схема с разветвленной ветвью нагрузки показана на рис 13



Расчетная схема с разветвленной ветвью нагрузки

1) Найти напряжение холостого хода $U_{хх}$