

Диагональ 16

Диагональ 17

Диагональ 18

Для выбранного дерева составили основные матричные матрицы
основных матрицу соединений

$$\begin{aligned} A_{red} &= [0, 1, 0, 0, -1, 1, 0, 0] \\ A_{red} &= [0, 0, 0, 1, 0, -1, -1, -1] \\ A_{red} &= [-1, -1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] \\ A_{red} &= [0, 0, -1, -1, 0, 0, 0, 0] \end{aligned}$$

Матрица связей дерева

$$\begin{aligned} A_H &= (1, 0, 0, 0) \\ A_B &= (0, 1, 0, 0) \\ A_B &= (0, 0, 0, 1) \\ A_H &= [-1, -1, 1, 0] \\ A_B &= [0, 0, -1, -1] \end{aligned}$$

Матрица ветвей дерева

$$\begin{aligned} A_H &= (1, 0, 1, 1) \\ A_X &= [-1, 1, 0, 0] \\ A_X &= [0, -1, -1, -1] \\ A_H &= (0, 0, 0, 0) \end{aligned}$$

Составили матрицу узловых потенциалов

$$\begin{aligned} B_k &= [-1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] \\ B_k &= [0, -1, -1, 1, 0, 1, 0, 0] \\ B_k &= [-1, 0, -1, 1, 0, 0, 0, 1] \end{aligned}$$

2. ДАВАЕМ ПОКАЗЫ ВО ВСЕХ ВЕТВЛЯХ МЕТОДОМ УЗЛОВЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ

На рисунке 19 изображена схема по которой производим расчет узловых потенциалов
мы определяем относительно выбранного опорного узла