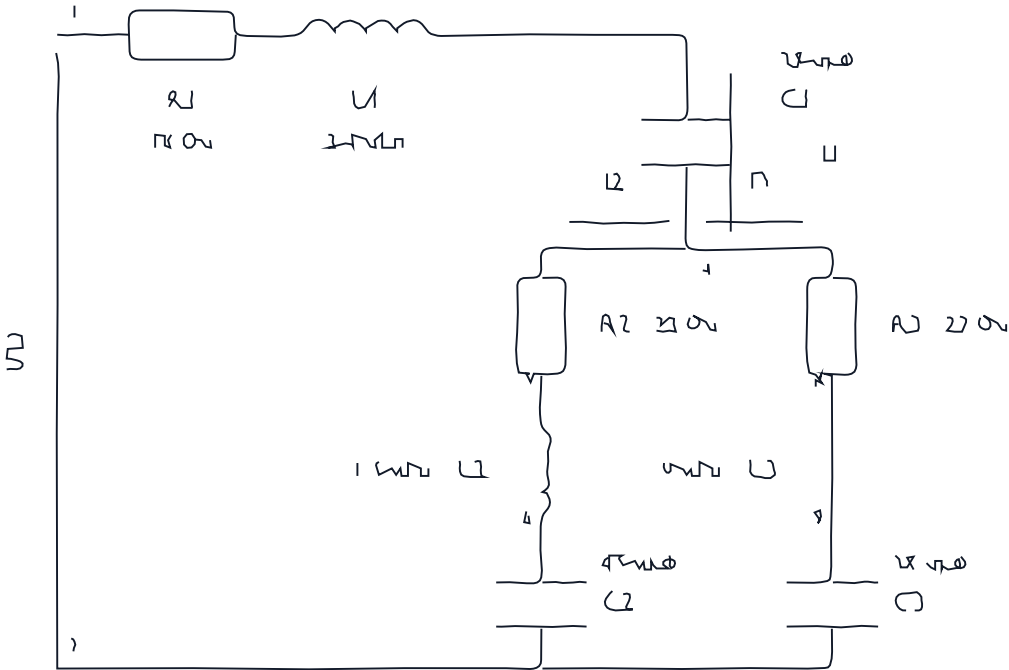


2. ΟΠΡΕΔΕΛΙΤΕ ΔΕΔΕΠΙΣΤΟΙΧΕΣ ΖΗΤΗΣΗΤΑ ΠΟΤΟΣ ΕΟ ΕΙΣΤ ΒΕΠΙΒΡΤ ΜΕΣΤ ΠΟΔΥΕΚΟΪ ΑΕΣΤΑ Κ Η ΑΠΔΡΑΓΕΒΗΚΑ Η Α Σ ΑΚΕΜΑΤ ΒΕΠΙΒΡΤ ΤΟΔΕΜΗΤΑ

Вопросы даны на рис 22 определить действительные значения напряжений на этих ветвях цепи



Даны на рис 22 параметры цепи даны

$$|I_1| = |-0.91 + j1.59| = 1.834 \text{ A}, |I_2| = |-0.43 + j0.94| = 1.034 \text{ A}$$

$$|I_3| = |-0.47 + j0.56| = 0.809 \text{ A}$$

$$U_{17} = U_{12} + U_{23} + U_{34} + U_{45} + U_{56} + U_{67} = -21.15 + j51.78 \text{ V}$$

$$|U_{17}| = |-21.15 + j51.78| = 55.931 \text{ V}$$

3. ΟΠΡΕΔΕΛΙΤΕ ΤΟ ΑΖ ΑΓΓΑ ΤΟ ΠΟΔΟΤΟ ΑΜΤΕΡΜΕΠΔ Α ΒΑΛΤΜΕΠΔ V Κ ΒΑΠΤΜΕΠΔ W

Определить показанные электрические приборы по рассчитанным значениям токов и напряжений

$$I_A = |I_1| = 1.834 \text{ A}, U_V = |U_{17}| = 55.931 \text{ V}$$

$$P_W = U_V I_A \cos \varphi = 55.931 \cdot 1.834 \cdot 0.992 = 101.725 \text{ W}$$

4. ΔΑΕΥΑΠΑΣΤΕ ΑΚΤΙΒΗΤΑ ΕΒ ΑΚΤΙΒΗΤΑ Κ ΤΑΛΗΤΑ ΜΟΔΗΤΕΠΙ Ε ΚΑΜ ΠΛΕΚΕΤΟΪ ΦΟΡΜΕ ΚΟΥΦΟΚΑΕΖΠ ΜΟΔΗΤΕΠΙ ΤΟΔΕΜΗΤΑ ΤΟΔΕΒΡΟΤΕ ΒΑΛΑΓΗ ΜΟΔΗΤΕΠΕΪ