

4. РАСЧУТАТЬ ПОКАЗАНИЯ ВОЛЬТМЕТРОВ

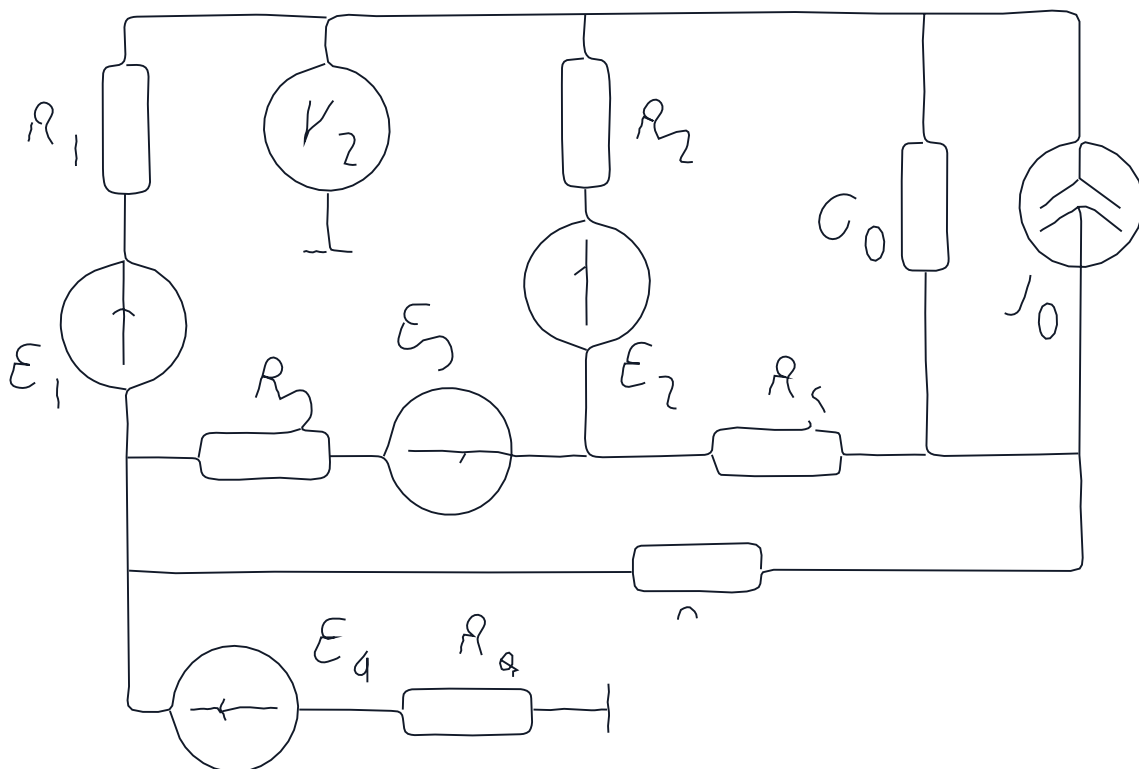


Рисунок 110а - Схема для определения показаний вольтметров
 определить показания по второму закону Кирхгофа

$$U_{V2} = -I_1 R_1 + E_1 + E_2 - I_2 R_2 = -(-0) 8 + 150 + 150 - 1 547 20 = 259 064 \text{ V}$$

$$V_2 = 259 064 \text{ V}$$

5. ПРОВЕРКА БАЛАНСА МОЩНОСТЕЙ

Составим уравнение для проверки баланса мощностей в рассматриваемой цепи

$$P_{\text{ном}} = I_1^2 R_1 + I_2^2 R_2 + I_3^2 R_3 + I_5^2 R_5 + \frac{I_6^2}{C_0} + I_6^2 R_6 + I_4^2 R_4$$

$$= 1 547^2 20 + 6 729^2 15 + 7^2 10 + 0 271^2 6 + \frac{20 276^2}{64} + (-8 547)^2 8 + (-0)^2 8 = 2829 655 \text{ W}$$

$$P_{\text{ген}} = E_1 I_1 + E_2 I_2 + E_3 I_3 + -U_{J0} J_0 + E_4 I_4$$

$$= 150 1 547 + 150 6 729 + 140 7 + -(-50 62) 12 + 140 (-0) = 2829 655 \text{ W}$$

$$\Delta P = P_{\text{ген}} - P_{\text{ном}} = 2829 655 - 2829 655 = 0 \approx 0$$

6. РАСЧУТАТЬ ЭНЕРГИЮ ПОГРЕХА ИЛИ ПОГРЕХОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
 ПОСЛЕ ВЫХОДА ИЗ РАБОТЫ ИЛИ ПОСЛЕ ПОГРЕХОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
 ИЛИ ПОСЛЕ ВЫХОДА ИЗ РАБОТЫ ИЛИ ПОСЛЕ ПОГРЕХОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

По основному элементу можно вычислить энергию для каждого элемента
 и энергии