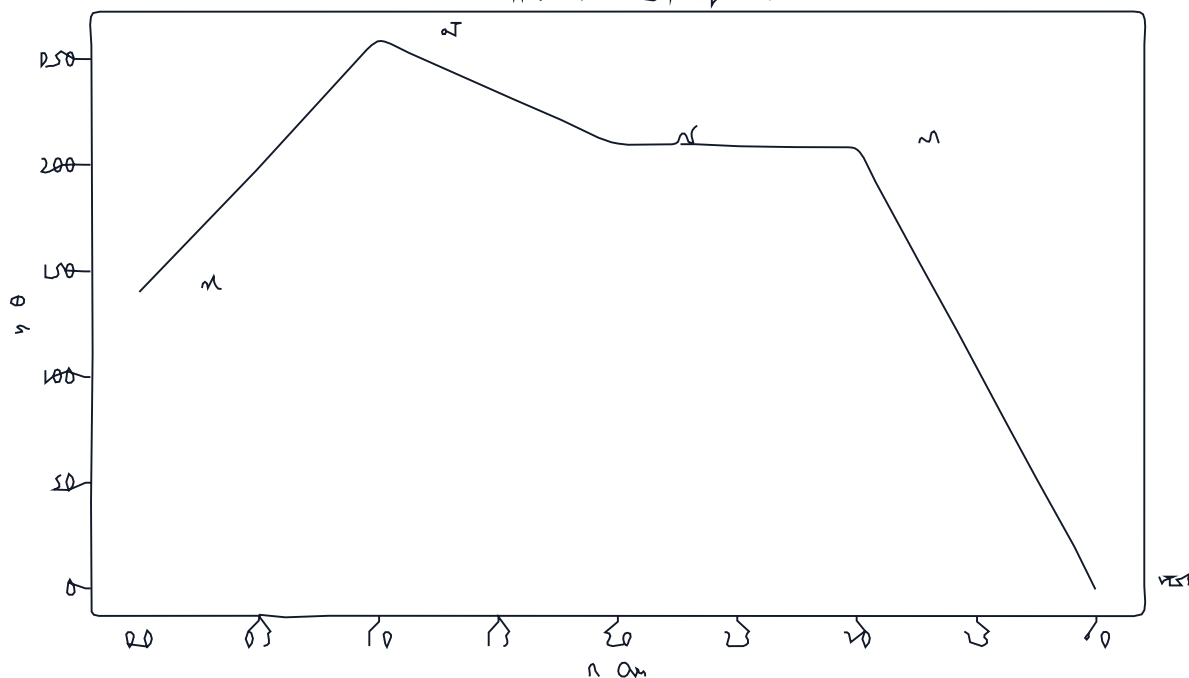




Вспунок Г2 - Потенциальная гитарамма

7. ДАРУУЛАЛЫГ ЗНЭЛБГҮЭЛЭЛТЭНД ХАМГААГАХ АМЬСГАЛ
МОНГОЛЫН ЗХБЭЗЭЛЭГНД ХОТОО УНШУУЛАХ АМЬСГАЛ

Расчетная схема с разветвленной ветвью нагрузки показана на рис. П9

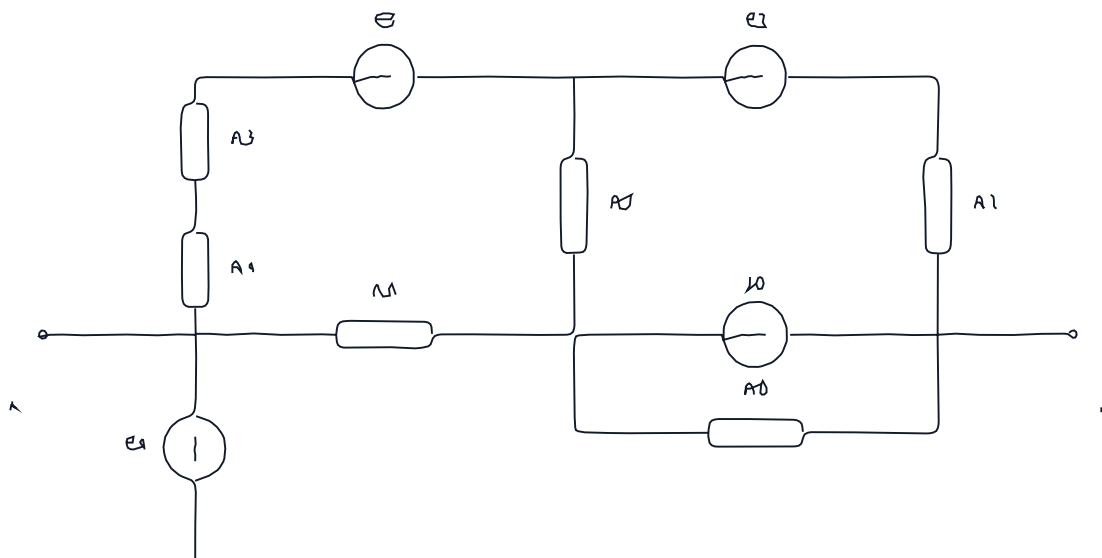


Рисунок 13 - Расчетная схема с разветвленной ветвью нагрузки

1) Найдём напряжённое электрическое поле $E_{\text{вн}}$

$$U_{zk} = \varphi_{\text{A}}^{(zk)} - \varphi_{\text{A1}}^{(zk)} = 290 - 248,371 = 41,629 \text{ V}$$

Определяем эквивалентное сопротивление схемы относительно ветви нагрузки при подавлении независимых источников