

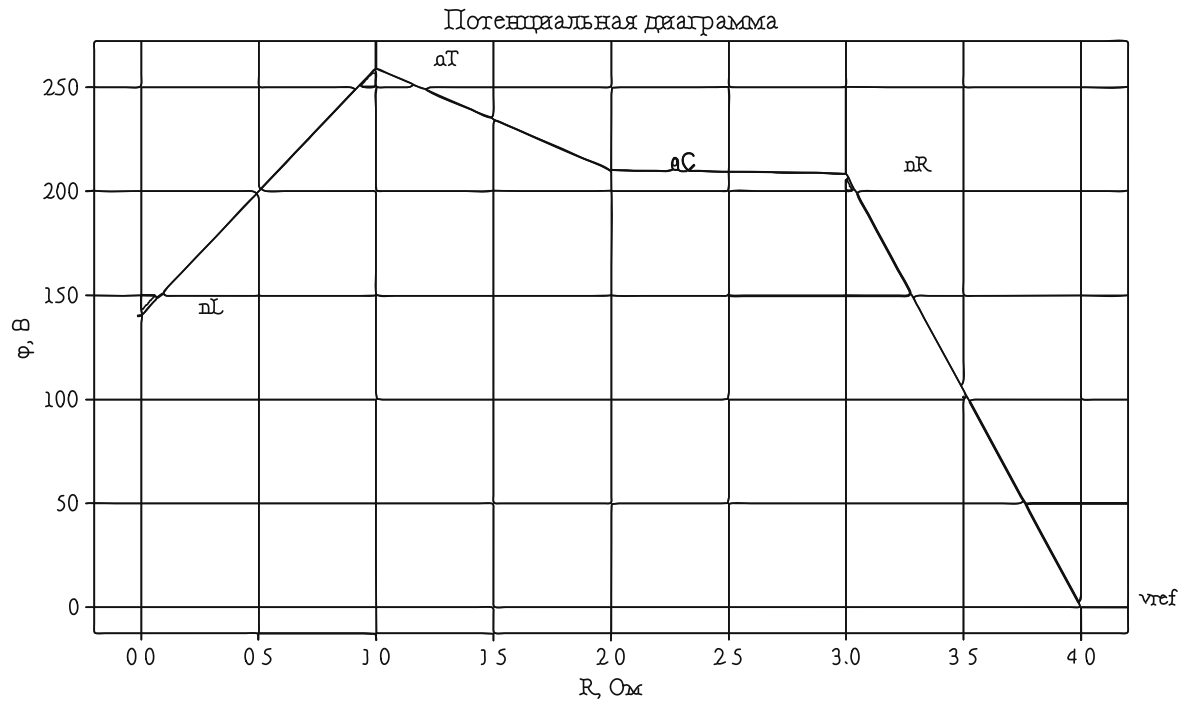


Рисунок 112 - Потенциальная диаграмма

ОАРЕСЧАСАТЬ ЗНАЧЕНИЯ ПОКА В ЦЕПИ, УКАЗАННОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ, ПОТОМ ЭКВАВАЛЕНТНОГО СЕТОЧНОГО ПОКА

Расчетная схема с разомкнутой ветвью нагрузки показана на рис 113

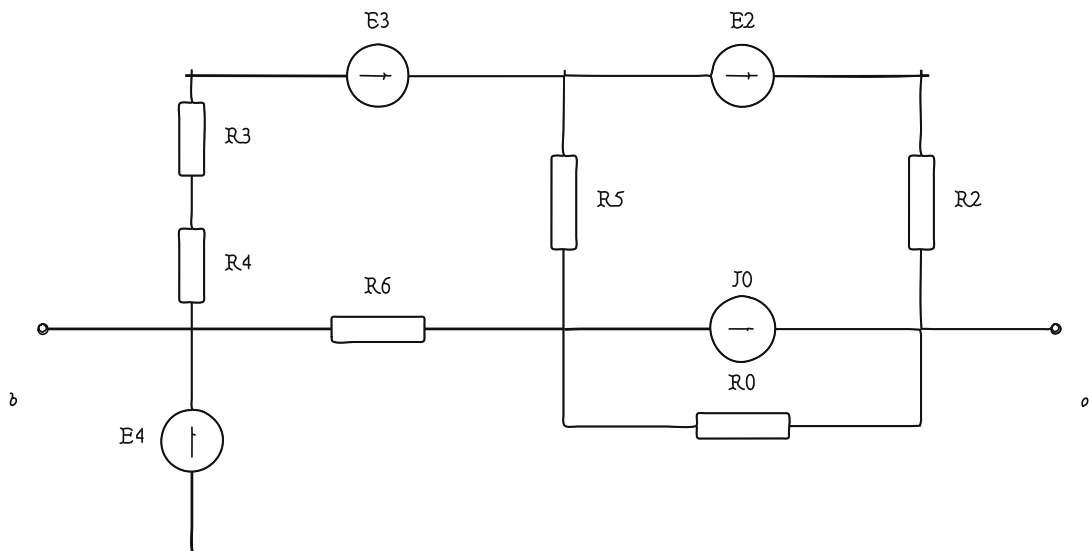


Рисунок 113 - Расчетная схема с разомкнутой ветвью нагрузки

1) Найдем напряжение холостого хода U_{xx}

$$U_{xx} = \varphi_{nT}^{(xx)} - \varphi_{nL}^{(xx)} = 290 - 248.371 = 41.629 \text{ V}$$

Определяем эквивалентное сопротивление схемы относительно ветви нагрузки при подавленных независимых источниках