

8. Даны частота ЗНАЧЕНИЕ ПОДА В УСТУ УКАЗАНИЮ И ПОВХОДА АЗ АПЕ ЛЕМ  
 МЕСТОДАМ ЭКВАВАЛЕНОТО АПОЧУКА ЭДР

Напряжения катодного кода и эквивалентное сопротивление определит параметр  
 эквивалентного источника ЭДР

1) Условием работы равен напряжению катодного кода и эквивалентное сопротивление

$$U_{\text{кк}} = \varphi_{\text{к}}^{(\text{кк})} - \varphi_{\text{ат}}^{(\text{кк})} = 290 - 248,371 = 41,629 \text{ V}$$

$$I_{\text{кк}} = \frac{U_{\text{кк}}}{R_{\text{к}} + R_{\text{т}}} = \frac{41,629}{8913 + 20} = 1,547 \text{ A}$$