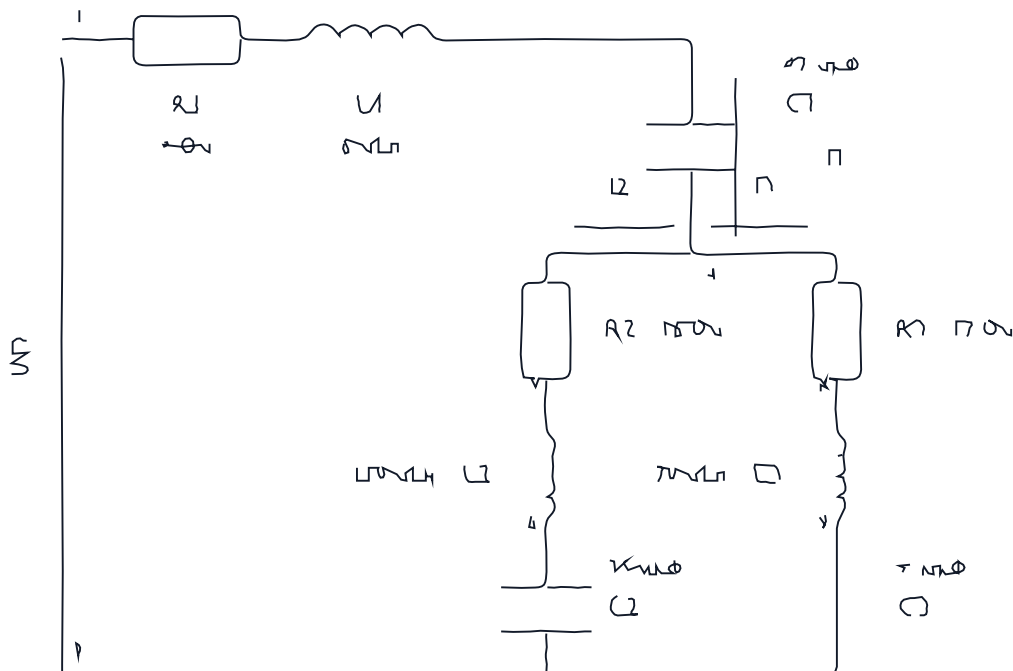


2. ΟΠΡΕΔΕΛΙΝΕΙΤΕ ΔΕΥΤΕΡΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΖΗΤΗΣΕΙΣ ΤΟΧΟΣ ΒΟ ΒΕΒΤ ΒΕΠΒΡΤ ΜΕΤΑ ΠΟΛΥΕΛΕΚΤΡΑ ΑΕΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΚΟΥΜΑΤΑ ΒΕΠΒΕΑ ΠΟΛΥΜΕΤΑΚΑ

Согласно схеме на рис 22 определить действительные значения напряжений во ветвях приемника



Διαγρ. 22 Διακινούμενη πέτρα κόνι

$$|I_1| = |-0.67 - j1.06| = 1.256 \text{ A}, |I_2| = |0.67 - j0.29| = 0.732 \text{ A}$$

$$|I_3| = |-1.34 - j0.77| = 1.544 \text{ A}$$

$$U_{17} = U_{12} + U_{23} + U_{34} + U_{45} + U_{56} + U_{67} = -78.52 - j2.7 \text{ V}$$

$$|U_{17}| = |-78.52 - j2.7| = 78.564 \text{ V}$$

3. ΟΠΡΕΔΕΛΙΝΕΙΤΕ ΤΟΧΟ ΑΖ ΑΣΤΙΑ ΠΟΛΥΟΠΟΘ ΑΜΤΕΡΜΒΠΔ Α ΒΟΛΥΠΜΒΠΔ V ΚΑΙ ΒΑΠΤΜΒΠΔ W

Определить показания измерительных приборов по рассчитанным значениям токов и напряжений

$$I_A = |I_1| = 1.256 \text{ A}, U_V = |U_{17}| = 78.564 \text{ V}$$

$$P_W = U_V I_A \cos \varphi = 78.564 \cdot 1.256 \cdot 0.562 = 55.416 \text{ W}$$

4. ΔΙΕΥΚΛΙΝΕΙΤΕ ΑΚΤΙΒΗΤΗΡΕ ΑΚΤΙΒΗΤΗΡΟ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΗΡΟ ΜΟΧΘΟΕΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΛΕΚΗΘΕ ΦΟΡΜΕ ΚΑΘΟΦΑΝΕΣΤΑΙ ΜΟΧΘΟΕΤΑ ΠΟΛΥΜΕΤΑΚΑ ΠΟΛΥΕΛΕΚΤΡΑ ΚΑΙ ΜΟΧΘΟΕΤΕΑ