

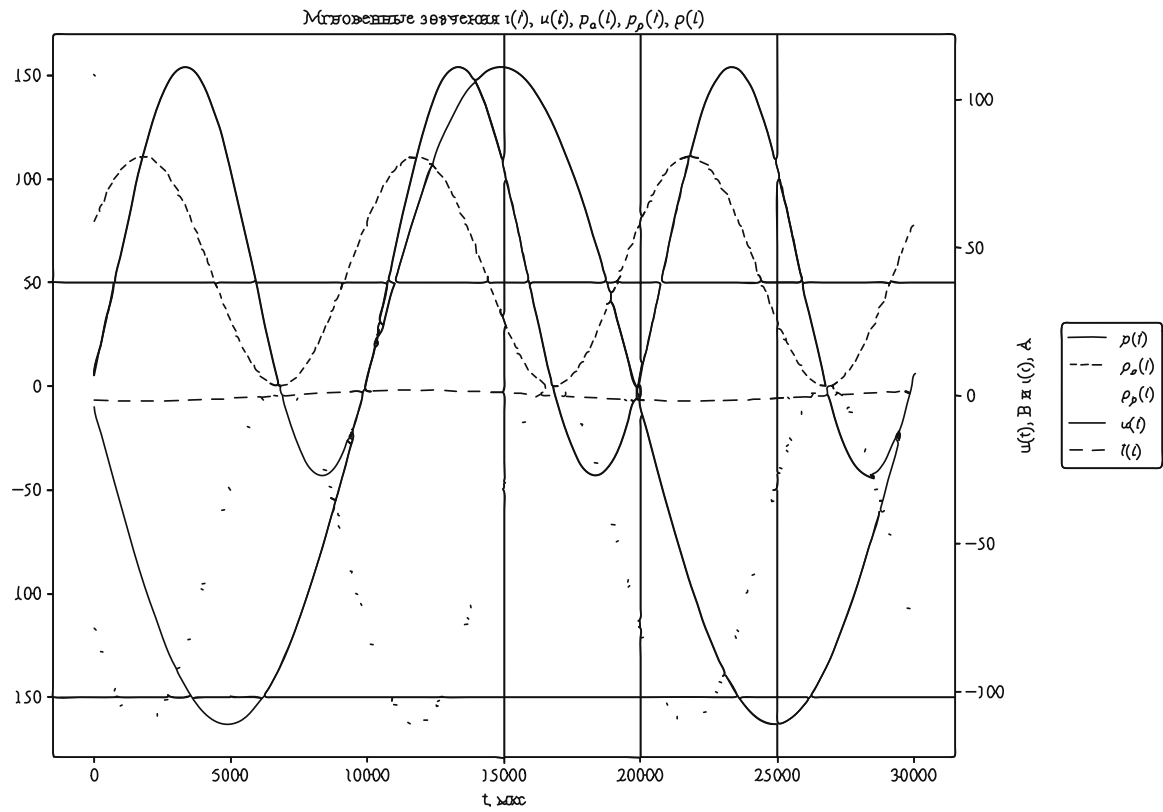


Рисунок 24 – Мгновенные значения тока, напряжения и мощности

По графикам определяем амплитудные значения и подтверждаем среднюю активную мощность приемника

$$I_{1m} = 1\,776 \text{ A}, \quad U_m = 111\,107 \text{ V}$$

$$\overline{p(t)} = P = 55\,416 \text{ W}, \quad Q = -81\,618 \text{ var}$$