

Потенциальная диаграмма

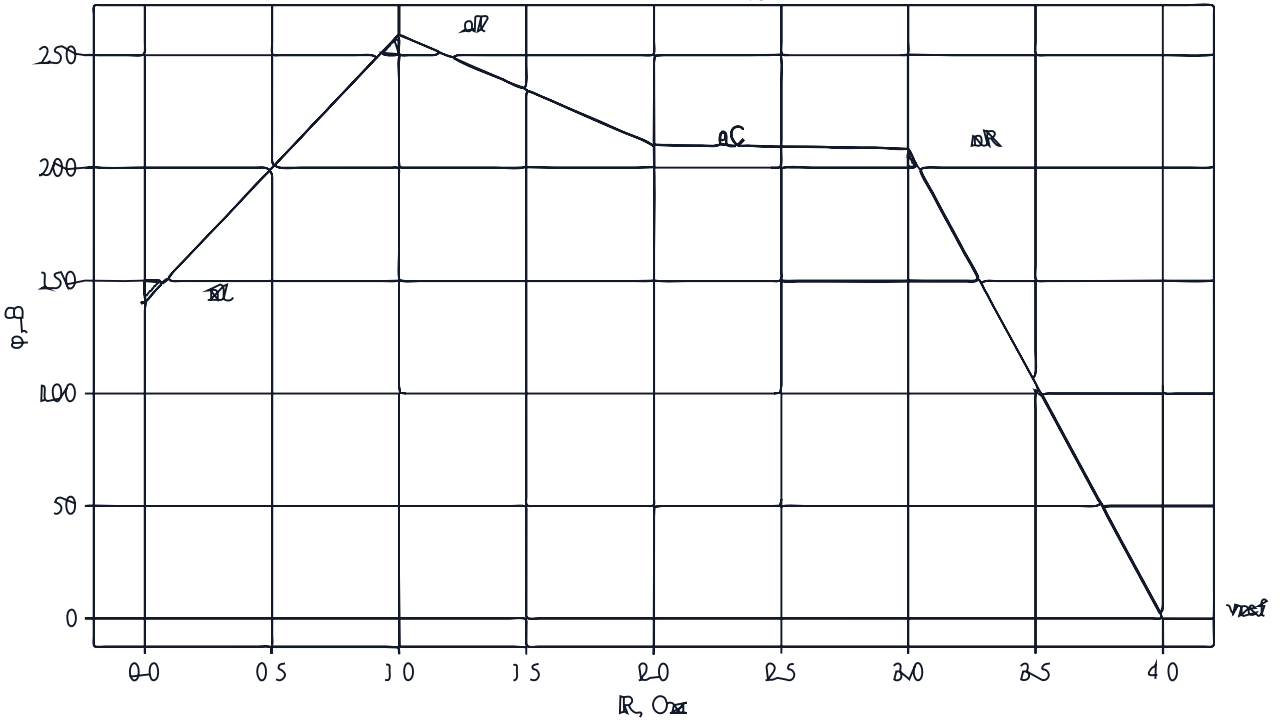


Рисунок 112 - Потенциальная диаграмма

Определить значение тока в цепи узла А из данной цепи АВАНБМ  
с помощью эквивалентного источника тока

Расчетная схема с разомкнутой ветвью нагрузки показана на рис 113

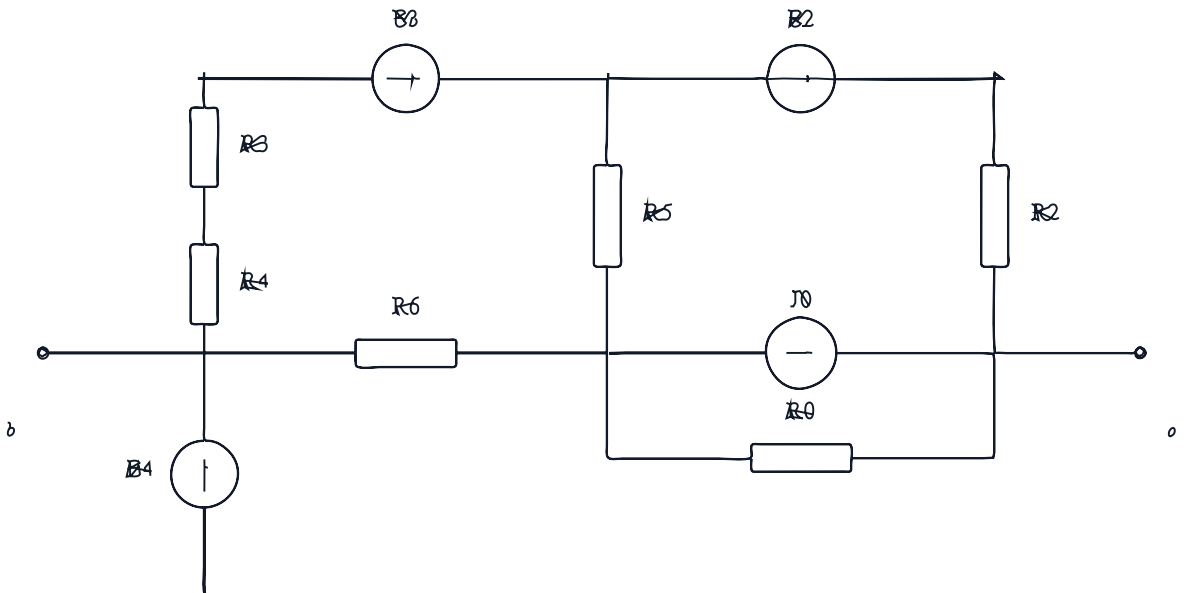


Рисунок 113 - Расчетная схема с разомкнутой ветвью нагрузки

1) Найти напряжение холостого хода  $U_{\text{хх}}$

$$U_{\text{хх}} = \varphi_{11}^{(\text{хх})} - \varphi_{11}^{(\text{хх})} = 290 - 248.871 = 41.629 \text{ В}$$

Определим эквивалентное сопротивление схемы относительно ветви нагрузки при подавленных независимых источниках