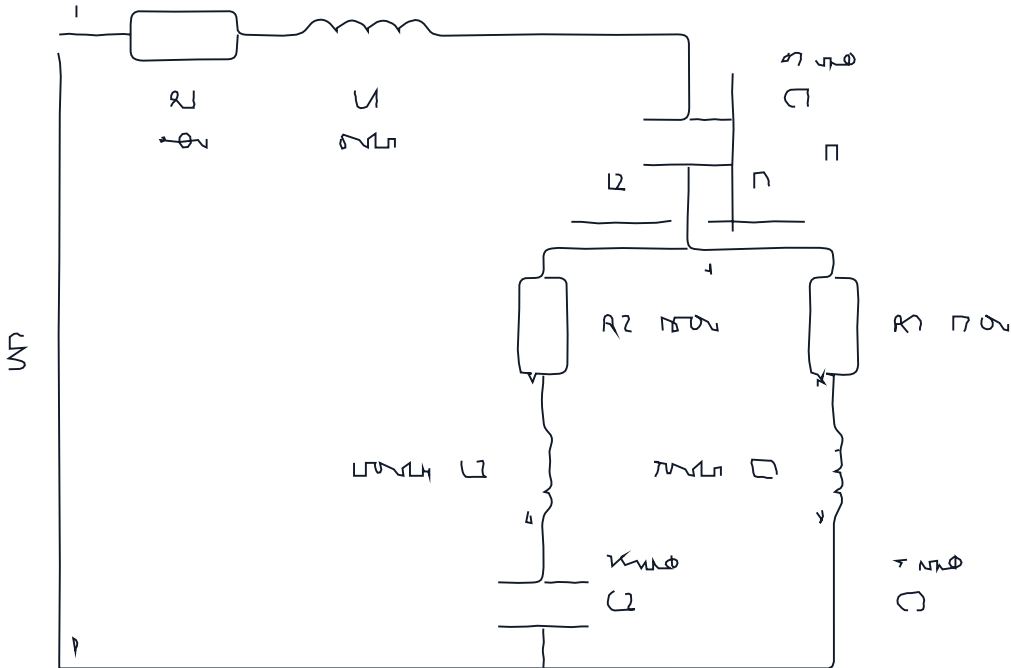


2. ОПРЕДЕЛИТЬ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ МОЩНОСТЕЙ ВО ВРЕХ ВЕТВЕЙ ЭТОЙ ПОДАЧЕКОГО УСТАНОВКИ И НАПРЯЖЕНИЙ НА ЭЛЕМЕНТАХ ВЕТВЕЙ ПРИЕМОМ

Согласно схеме на рис 22 определить действительные значения напряжений во ветвях ветвей приемника



Расчет 22 Расчетная схема цепи

$$|I_1| = |-0.67 - j1.06| = 1.256 \text{ A}, \quad |I_2| = |0.67 - j0.29| = 0.732 \text{ A}$$

$$|I_3| = |-1.34 - j0.77| = 1.544 \text{ A}$$

$$U_{17} = U_{12} + U_{23} + U_{34} + U_{45} + U_{56} + U_{67} = -78.52 - j2.7 \text{ V}$$

$$|U_{17}| = |-78.52 - j2.7| = 78.564 \text{ V}$$

3. ОПРЕДЕЛИТЬ МОЩНОСТИ ПОДАЧЕКОГО ПОДВОДА АНТЕРНАВЕРТА А ВОЛНОВЕРТА V И БАЛАНСЕРТА W

Определить показанные измерительных приборов по рассчитанным значениям токов и напряжений

$$I_A = |I_1| = 1.256 \text{ A}, \quad U_V = |U_{17}| = 78.564 \text{ V}$$

$$P_W = U_V I_A \cos \varphi = 78.564 \cdot 1.256 \cdot 0.562 = 55.416 \text{ W}$$

4. РАССЧИТАТЬ АКТИВНУЮ, РЕАКТИВНУЮ И ПОЛНУЮ МОЩНОСТИ В ДАННОЙ ЦЕПИ. ПОДРОБНО ПОКАЗАТЬ МОЩНОСТИ ПОДАЧЕКОГО ПОДВОДА