

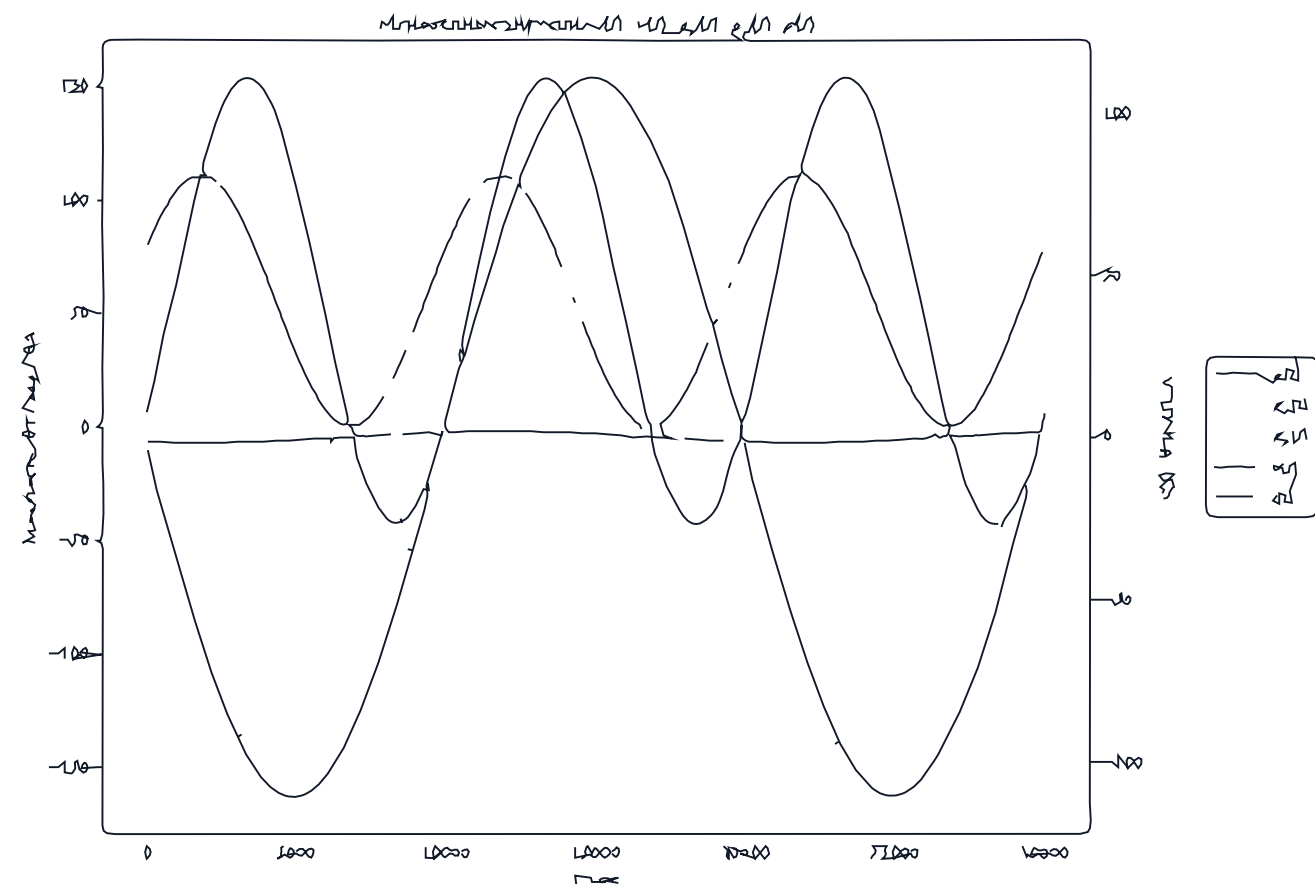


Рисунок 2.4 - Мгновенные значения тока, напряжения и мощности

По графикам определяем амплитудные значения и подтверждаем среднюю активную мощность приемника

$$I_m = 1776 \text{ A}, U_m = 11107 \text{ V}$$

$$\overline{P(t)} = P = 55416 \text{ W}, Q = -81618 \text{ var}$$