

Рисунок 12 - Исходная схема

7. ВАРУЧАПАԼԵ ՑԻԱԿԵՐԵ ՄՈՔԱ Յ ԱԵՐԱ ԿՔԱԶԱԴԻՈՒ ԻՐԵՐՈՎԱԾԱՅԱՆԵՆՄ ՆԵՐՈՓՈՄ ՇՔՅԱՅԱԼԵԿՄԻՈՏՈ ՎԵՐՈՎՈՐԱ ՄՈՔԱ

Расчетная схема с размыканием ветви нагрузки показана на рис 12

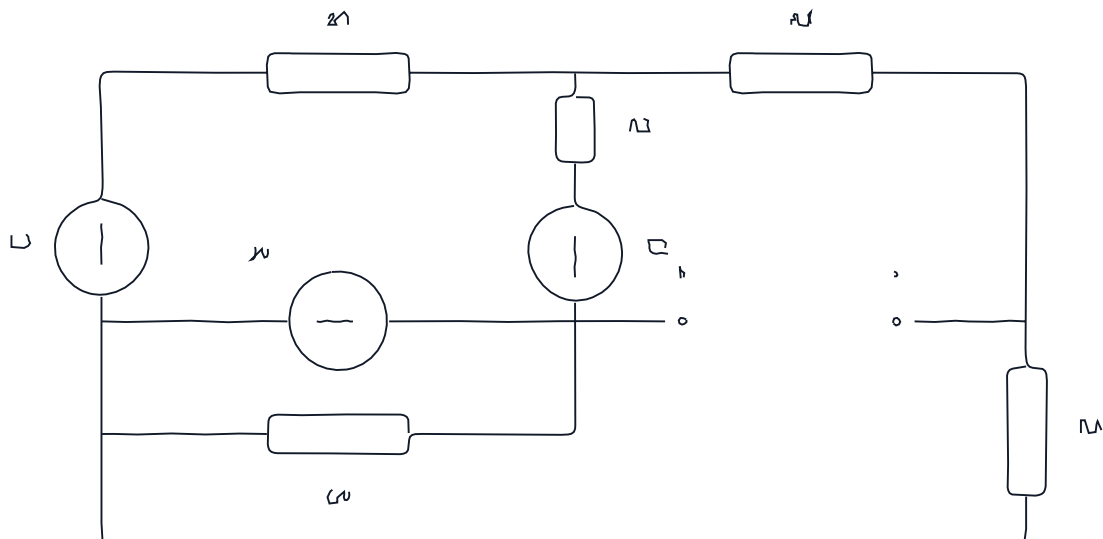


Рисунок 13 - Расчетная схема с размыканием ветви нагрузки

1) Найдём напряжение холостого хода U_{xx}

$$U_{xx} = \varphi_{R_2}^{(xx)} - \varphi_{C_1}^{(xx)} = 125 - (-93.519) = 94.769 \text{ V}$$

Определим эквивалентное сопротивление схемы относительно ветви нагрузки при подавлении независимых источников

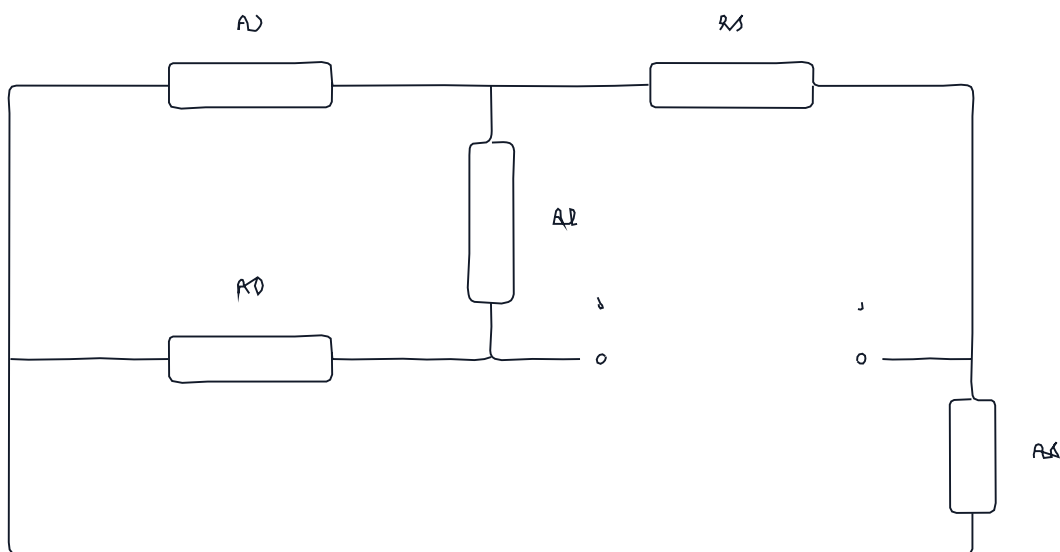


Рисунок 14 - Схема при подавлении независимых источников

2) Найдём эквивалентное сопротивление схемы