

Рисунок 112 - Потенциальная диаграмма

Определить значения тока в цепи, указанной предположим, методом эквивалентного источника тока

Расчетная схема с разомкнутой ветвью нагрузки показана на рис 113

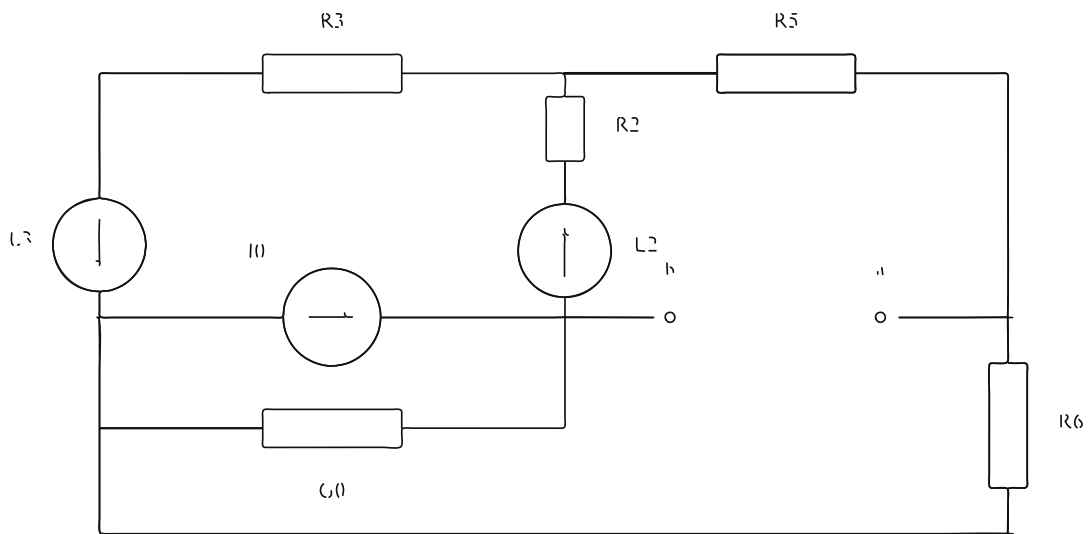


Рисунок 113 - Расчетная схема с разомкнутой ветвью нагрузки

1) Найдем напряжение холостого хода U_{xx}

$$U_{11} = \varphi_{11_2}^{(11)} - \varphi_{c_1}^{(11)} = 125 - (-93.519) = 94.769 \text{ V}$$

Определяем эквивалентное сопротивление схемы относительно ветви нагрузки при выключенных независимых источниках

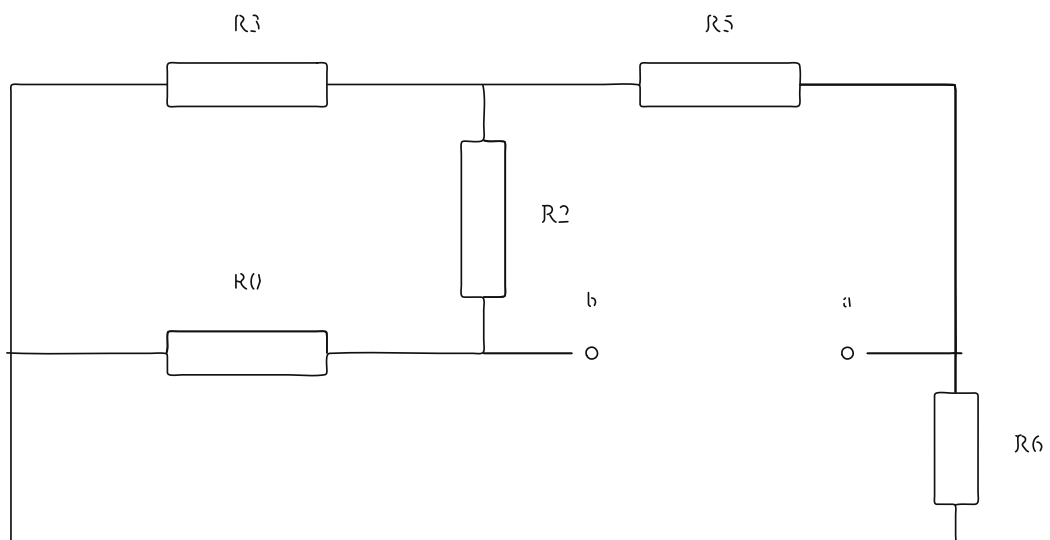


Рисунок 114 - Схема при подавленных независимых источниках

2) Найдем эквивалентное сопротивление схемы