

8. ДАЮЩАЯСЯ ЗАДАЧА В ЭТОМ УКАЗАННОМ ПОДОБРАТИ
МЕТОДОМ ЭКВАЛИВЕНТОГО АПРОСИТА ЭТО

Напряжение короткого замыкания и эквивалентное сопротивление параметра
эквивалентного источника ЭДС

1) Определим значение разности напряжений короткого замыкания и эквивалентное сопротивление

$$U_{\text{кз}} = \varphi_{\text{кз}}^{(2)} - \varphi_{\text{кз}}^{(1)} = 1.25 - (-93.512) = 94.762 \text{ V}$$

$$I_{\text{load}} = \frac{U_{\text{кз}}}{R_{\text{кз}} + R_1} = \frac{94.762}{9.884 + 6} = 5.956 \text{ A}$$