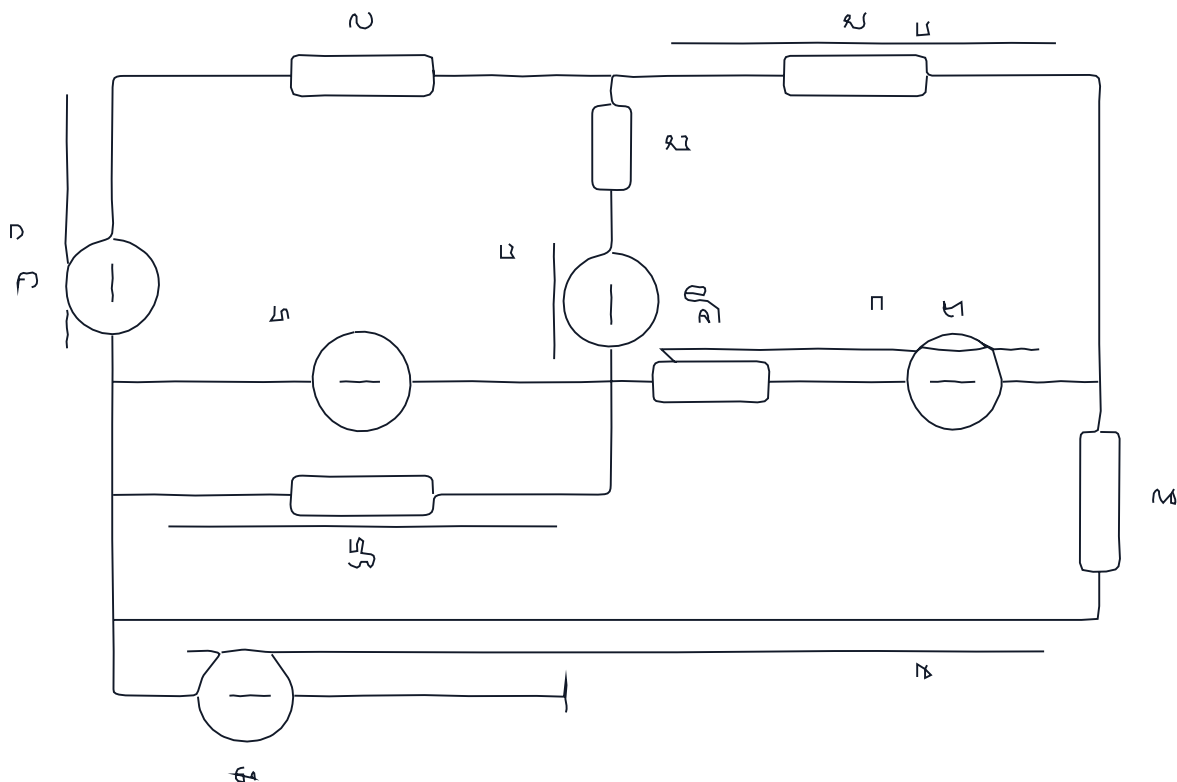


Целью работы является расчет электрической цепи постоянного тока. Схема цепи по той же схеме приведена на рис. 11



Условные данные приведены в таблице 11

Bayur area	26										
S0	B1	B2	B3	B4	S0	R1	R2	R3	R4	R5	R6
A	V	V	V	V	S	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm
4	100	50	100	50	02	6	9	15	7	20	10

1. Характеристика графа цены деревьев и дополнения. Количество деревьев и дополнений должно быть не менее количества узлов, указанного на единицу составных топографических матриц цены.

3. Рассчитать токи во всех ветвях петляных контурных токов сравнить с результатами расчета по н/з

5 Проверить баланс мощностей

7. Рассчитайте значение тока в цепи с катушкой индуктивности и резистором, если напряжение на катушке равно 10 В, а на резисторе 20 В.

в результате экаспериментов в цепи указанной преподавателем методом живых животных и точность 50%