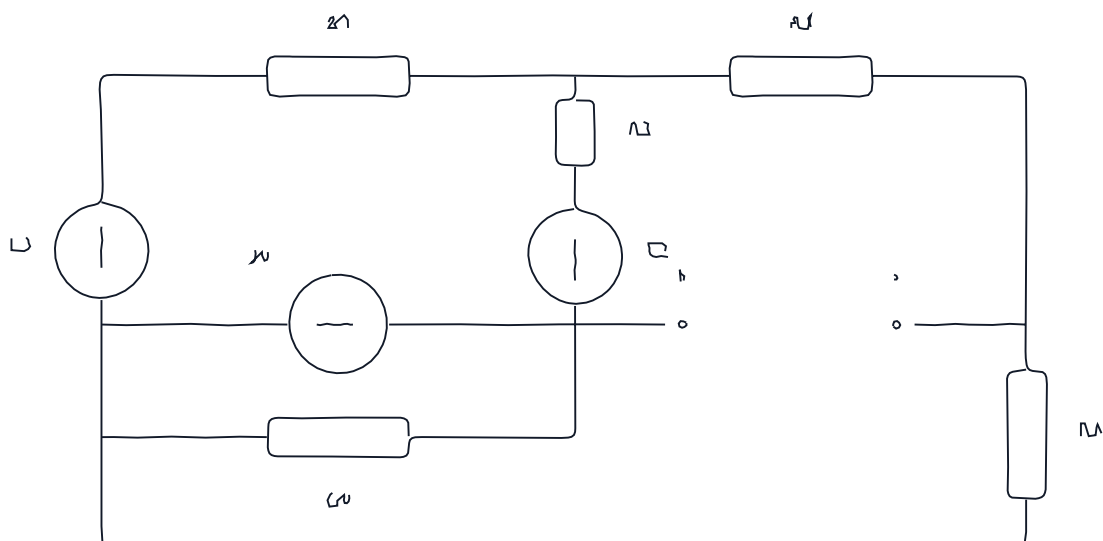


Диагност 172 - Потенциальная диаграмма

7. ΔΑΡΕΥΟΠΙΛΑΤΟ ΣΗΛΥΒΗΤΕΡ ΠΟΚΑ ΕΛΕΓΧΕ ΥΚΑΖ ΑΓΗΤΟΙ ΠΡΕΤΟΔΑΒΑΠΕΛΕΜ ΜΕΠΟΔΟΜ ΕΚΒΕΒΑΛΕΣΗΤΗΟΤΟ ΚΕΠΟΥΗΤΑΚΑ ΠΟΚΑ

Расчетная схема с размыканием ветви нагрузки показана на рис 13




Диагност 173 - Расчетная схема с размыканием ветви нагрузки

1) Найдём напряжение холостого хода U_{xx}

$$U_{xx} = \varphi_{R_2}^{(xx)} - \varphi_{C_1}^{(xx)} = 1,25 - (-93,519) = 94,769 \text{ V}$$

Определим эквивалентное сопротивление схемы относительно ветви нагрузки при подавлении независимых источников

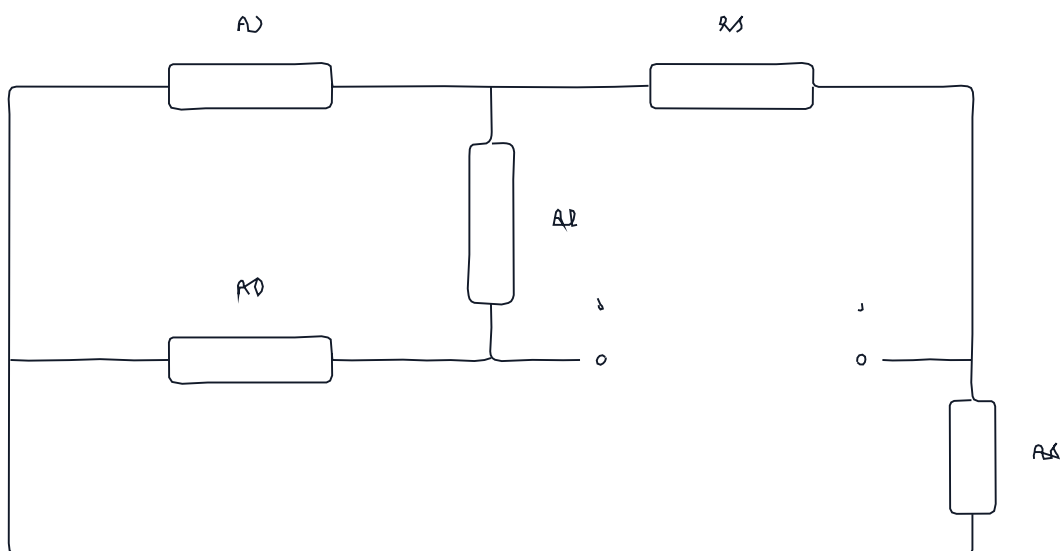

Диагност 173 - Схема при подавлении независимых источников

2) Найдём эквивалентное сопротивление схемы