

$$R_{\text{сч}} = \frac{U_{\text{н}}}{I_{\text{н}}} = \frac{113125}{625} = 184 \Omega$$

$$G_{\text{сч}} = \frac{1}{R_{\text{сч}}} = \frac{1}{184} = 0.00543 \text{ S}$$

После преобразований получаем расчетную схему для определения тока нагрузки

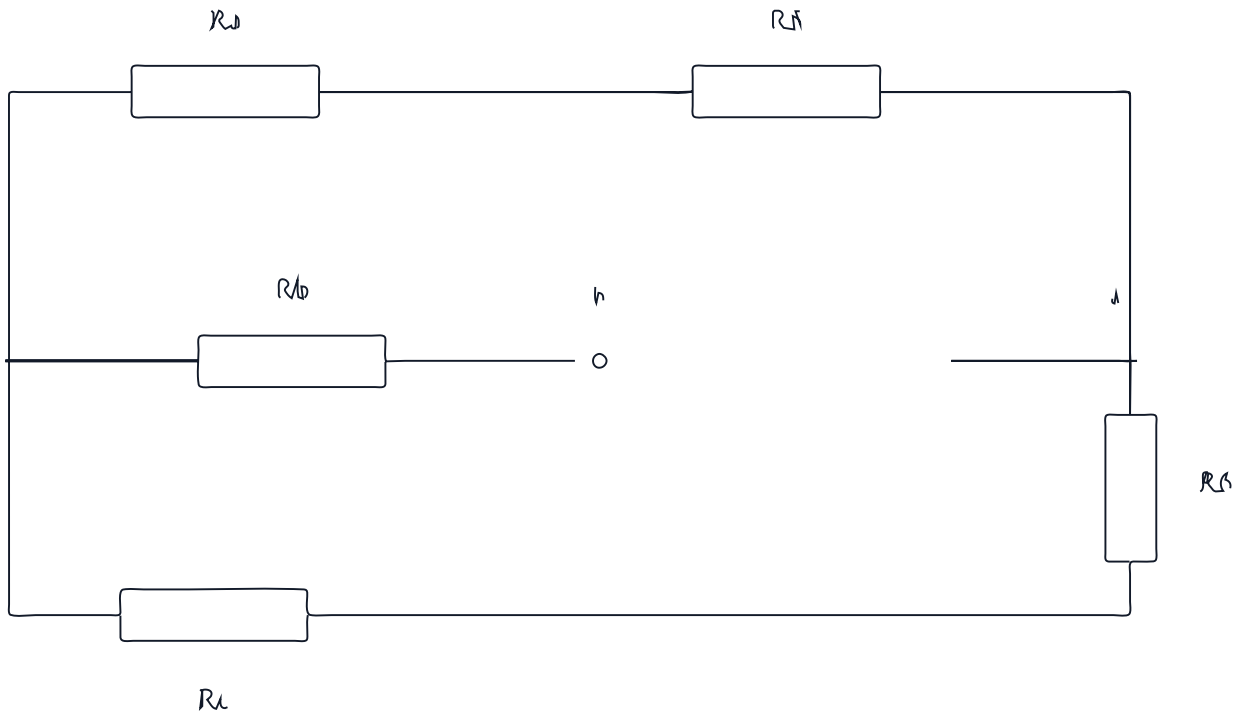


Рисунок 15 - Преобразованная расчетная схема

3) Найдем ток J_1 по схеме эквивалентного источника тока

$$J_{\text{сч}} = \frac{U_{\text{н}}}{R_{\text{сч}}} = \frac{113125}{184} = 614.8 \text{ A}$$

$$G_{R_1} = \frac{1}{R_1} = \frac{1}{6} = 0.166667 \text{ S}$$

$$I_1 = J_{\text{сч}} \frac{G_{R_1}}{G_{\text{сч}}} = 614.8 \frac{0.166667}{0.00543} = 18714 \text{ A}$$