

$$P_0(\omega) = \Re(Z_{eq, load}) i^2(\omega), P_P(\omega) = \Im(Z_{eq, load}) i^2(\omega), P(\omega) = u(\omega) i(\omega)$$

Графика представлена на рисунке 24

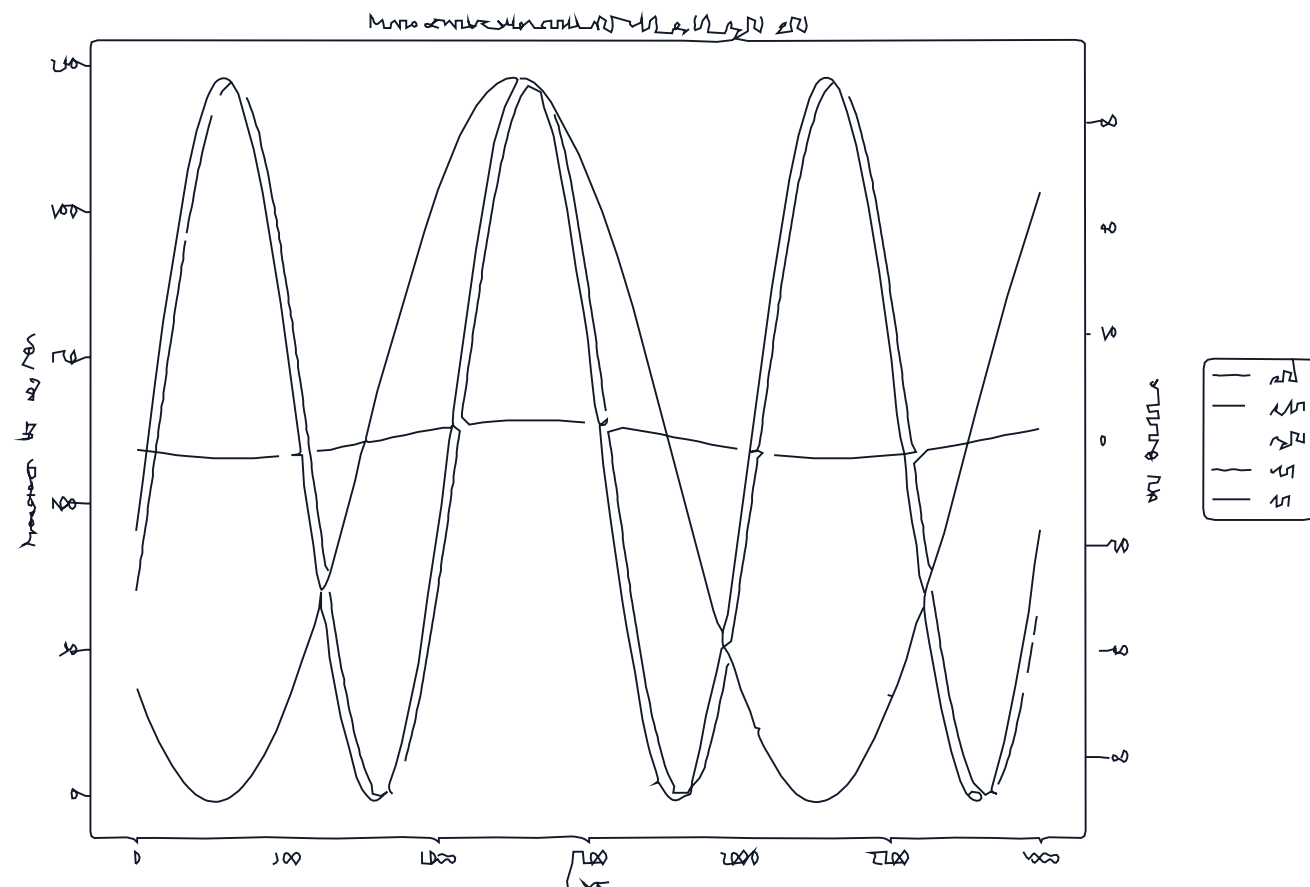


Рисунок 24 - Мгновенные значения тока напряжения и мощности

По графикам определим амплитудные значения и подтвердим среднюю активную мощность приемника

$$I_m = 3.622 \text{ A}, U_m = 68.553 \text{ V}$$

$$\overline{P(\omega)} = P = 121.927 \text{ W}, Q = 23.473 \text{ var}$$