

$$u(t) = 118,6065 \sin(\omega t - 95,6^\circ) \text{ V}$$

$$P_0(t) = P(Z_{eq, load}), \quad I_{L, P}(t) = I(Z_{eq, load}), \quad P(t) = u(t) i(t)$$

Графики представлены на рисунке 24

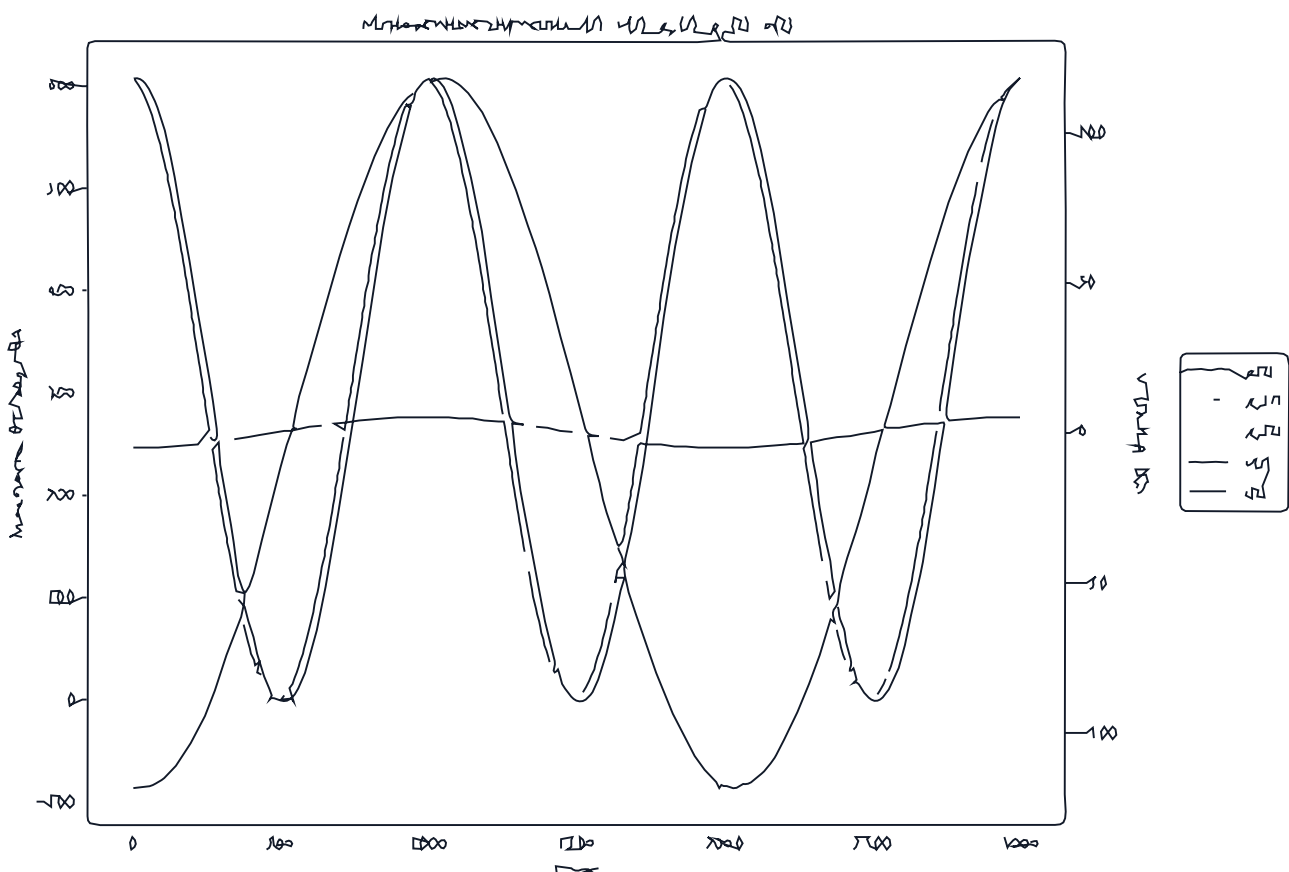


Рисунок 24 Мгновенные значения тока, напряжения и мощности

По графикам определяем амплитудные значения и подтверждаем расчет активной мощности приемника

$$I_m = 5,59 \text{ A}, \quad U_m = 118,606 \text{ V}$$

$$\overline{P} = P = 302,83 \text{ W}, \quad Q = 4,68 \text{ var}$$