

8. Рассчитать значение токов цепи, указанной преподавателем, методом эквивалентного источника ЭДС

1. Нарисовать граф цепи, дерева и дополнения. Количество деревьев и дополнений должно быть не менее количества узлов, Уменьшенного на единицу. Составить топологическую матрицу цепи

Нарисуем граф, соответствующий цепи, показанной на рис 1.1

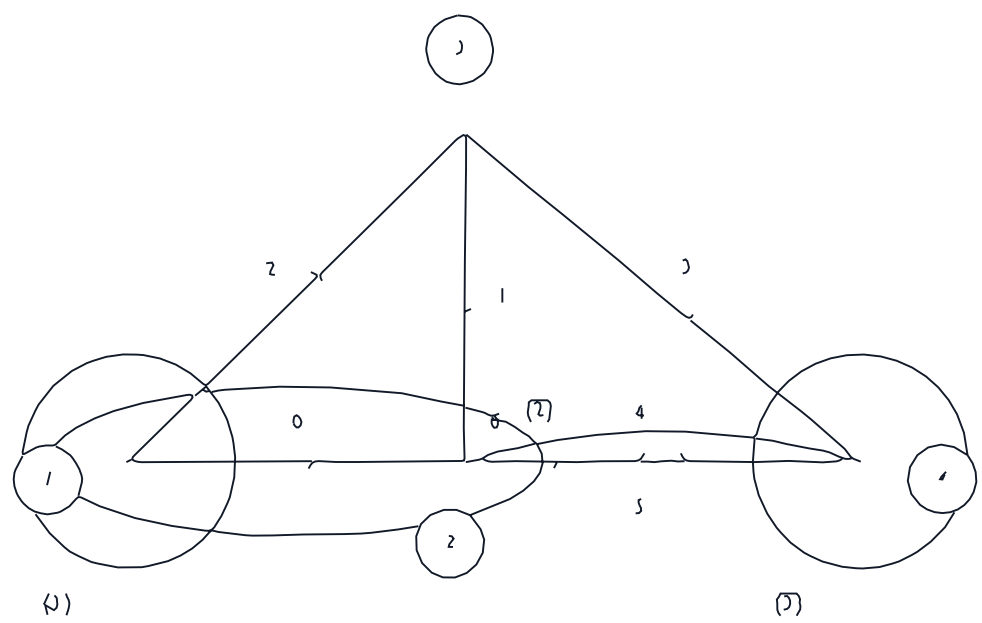


Рисунок 1.2 - Ориентированный граф цепи

Граф цепи состоит из 7 узлов и 10 ветвей