

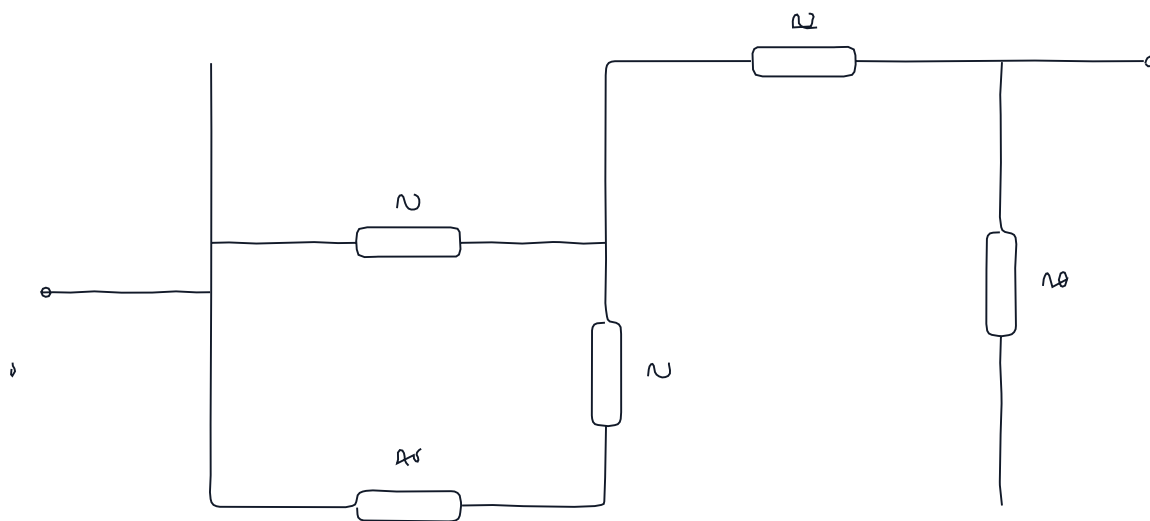


Рисунок 1.14 Схема при подавлении независимых источников

2) Найти эквивалентное сопротивление цепи

$$R_{eq} = \frac{U_{sc}}{I_{sc}} = \frac{6 \text{ В}}{0,041 \text{ А}} = 146,34 \Omega$$

$$G_{eq} = \frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{146,34} = 0,00683 \text{ С}$$

Теперь преобразовать полученную расчетную цепь для определения тока нагрузки

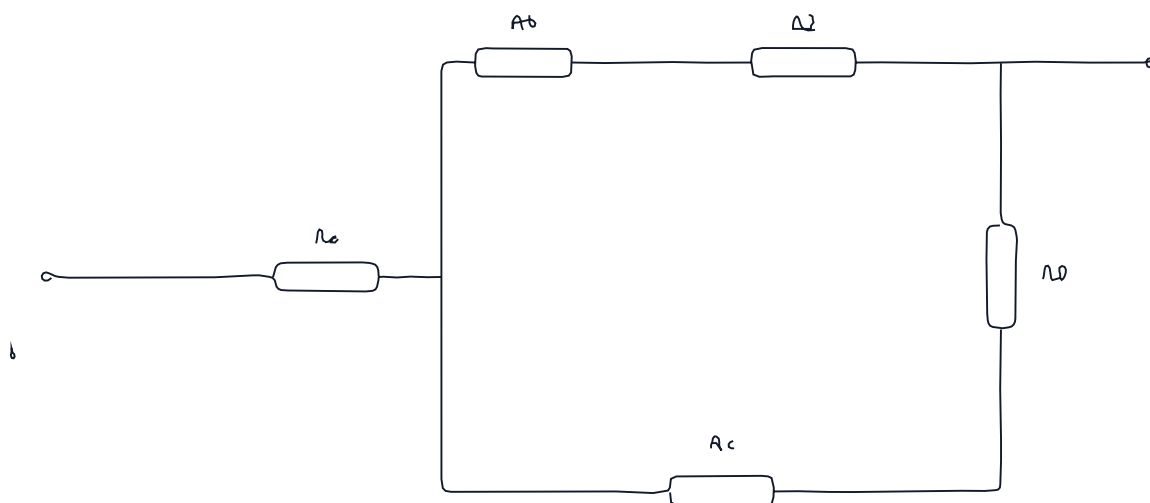


Рисунок 1.15 Преобразованная расчетная схема

3) Найти ток I_L по схеме эквивалентного источника тока

$$I_{sc} = \frac{U_{sc}}{R_{eq}} = \frac{6 \text{ В}}{146,34} = 0,041 \text{ А}$$

$$G_R = \frac{1}{R} = \frac{1}{20} = 0,05 \text{ С}$$

$$I_L = I_{sc} \frac{G_R}{G_{eq} + G_R} = 0,041 \frac{0,05}{0,00683 + 0,05} = 0,37 \text{ А}$$