

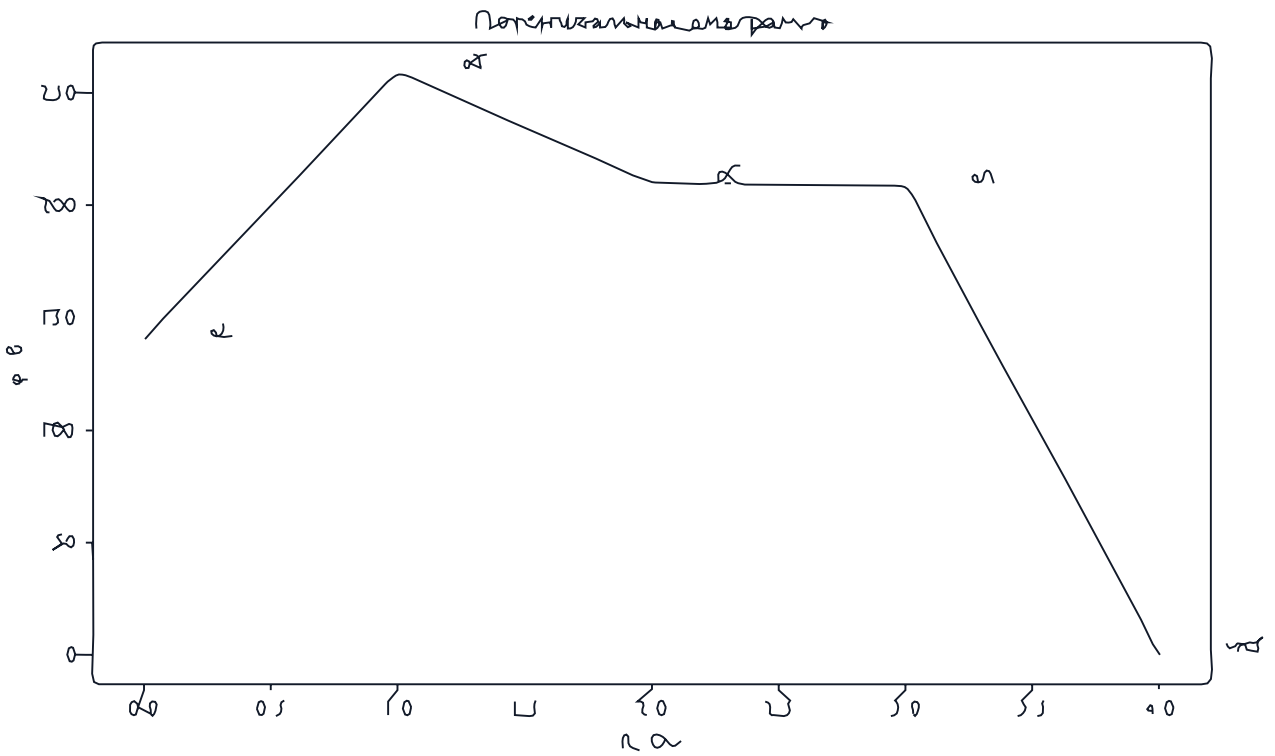


Рисунок 1 Г- Потенциальная диаграмма

7. Рассчитать значение тока в цепи указанной преобразователем.

Методом эквивалентного источника тока

Расчетная схема с разомкнутой ветвью нагрузки показана на рис 13

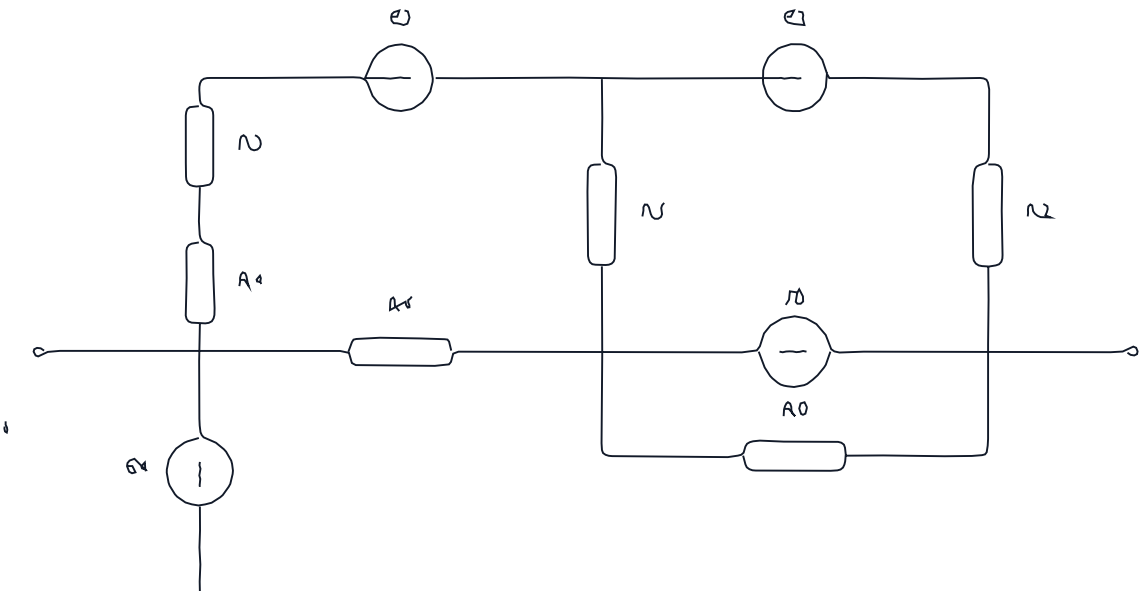


Рисунок 1 Г- Расчетная схема с разомкнутой ветвью нагрузки

1) Найти напряжение холостого хода $U_{хх}$

$$U_{хх} = \varphi_{\alpha}^{(x)} - \varphi_{\beta}^{(x)} = 20 - 248,371 = 41,629 \text{ В}$$

Определим эквивалентное сопротивление схемы относительно ветви нагрузки при подключении независимых источников